

## Zkraty v ES

### Zkrat:

- příčná porucha, prudká havarijní změna v ES
- nejrozšířenější porucha v ES
- při zkratu vznikají přechodné jedy

### Vznik zkratu:

- poruchové spojení fází navzájem nebo fáze (fází) se zemí v soustavě s uzemněným uzlem

### Hlavní příčiny zkratu:

- porucha izolace způsobená přepětím
- přímý úder blesku
- zestárnutí izolačních materiálů
- přímé poškození venkovních vedení a kabelů

## Následky zkratu:

- celková  $Z$  zkratem postižené části sítě se zmenšuje
- zvětšují se proudy  $\Rightarrow$  tzv. zkratové proudy  $I_k$
- snížení napětí v místech blízkých zkratu
- účinky  $I_k$  způsobují oteplení zařízení a silové namáhání
- problémy s vypínáním  $I_k$ , elektrický oblouk, přepětí vzniklá při zkratu
- porušení synchronismu paralelně spolupracujících ES
- rušení sdělovacích vedení  $\Rightarrow$  indukovaná napětí

Pozn.: V místech zkratu vznikají přechodné odpory.

- přechodný odpor je dán součtem odporu vzniklého oblouku a odporu ostatních částí cesty  $I_k$  (přesné určení odporů obtížné)
- proud a délka oblouku se v průběhu zkratu mění  $\Rightarrow$  mění se i odpor oblouku
- při výpočtu  $I_k$  (pro účely dimenzování elektrických zařízení) přechodné odpory zanedbáváme  $\rightarrow$  dokonalé zkraty





## Druhy zkratů

### Souměrné zkraty:

- trojfázový zkrat => zkratem jsou postiženy všechny tři fáze.
  - u venkovních vedení se vyskytuje poměrně málo,
  - u kabelových vedení je jich nejvíce => vlivem působení oblouku přecházejí ostatní druhy poruch v trojfázový zkrat.

### Nesouměrné zkraty:

- dvoufázový zkrat,
- dvoufázový zemní zkrat,
- jednofázový zkrat:
  - v sítích VN se tato porucha kvalitativně liší od zkratu => tzv. *zemní spojení*,
  - v případě vzniku zemního spojení na VN (izolovaný uzel nebo nepřímo uzemněný) => žádná změna na NN (uzemněný uzel).

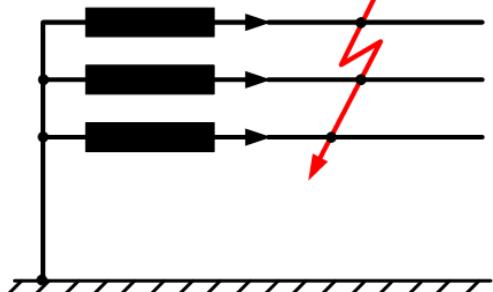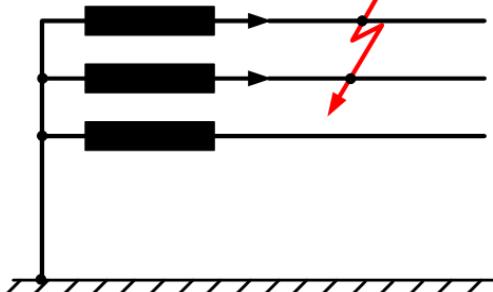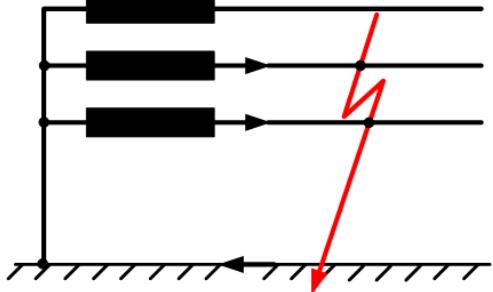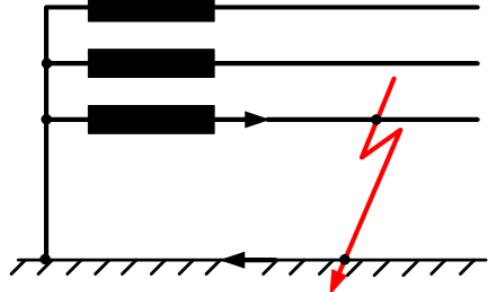Druh zkratu	Schéma	Pravděpodobnost výskytu (%)		
		VN	110 kV	220 kV
3f		5	0,6	0,9
2f		10	4,8	0,6
2f zemní		20	3,8	5,4
1f		*	91	93,1

## Časový průběh zkratového proudu

$$W_L = \frac{1}{2} L I^2$$


$$P = \frac{dW_L}{dt} < \infty \rightarrow \text{přechodný děj}$$

Průběh: soustava naprázdno, odpory zanedbány  
→ reaktance, induktivní charakter proudu, větší hodnoty  $I_k$

Vliv R na vlastnosti  $I_k$ :

- konečné hodnoty R snižují účinky zkratových proudů,
- zanedbání R vede k prodloužení časových konstant  $\tau = L/R$ .

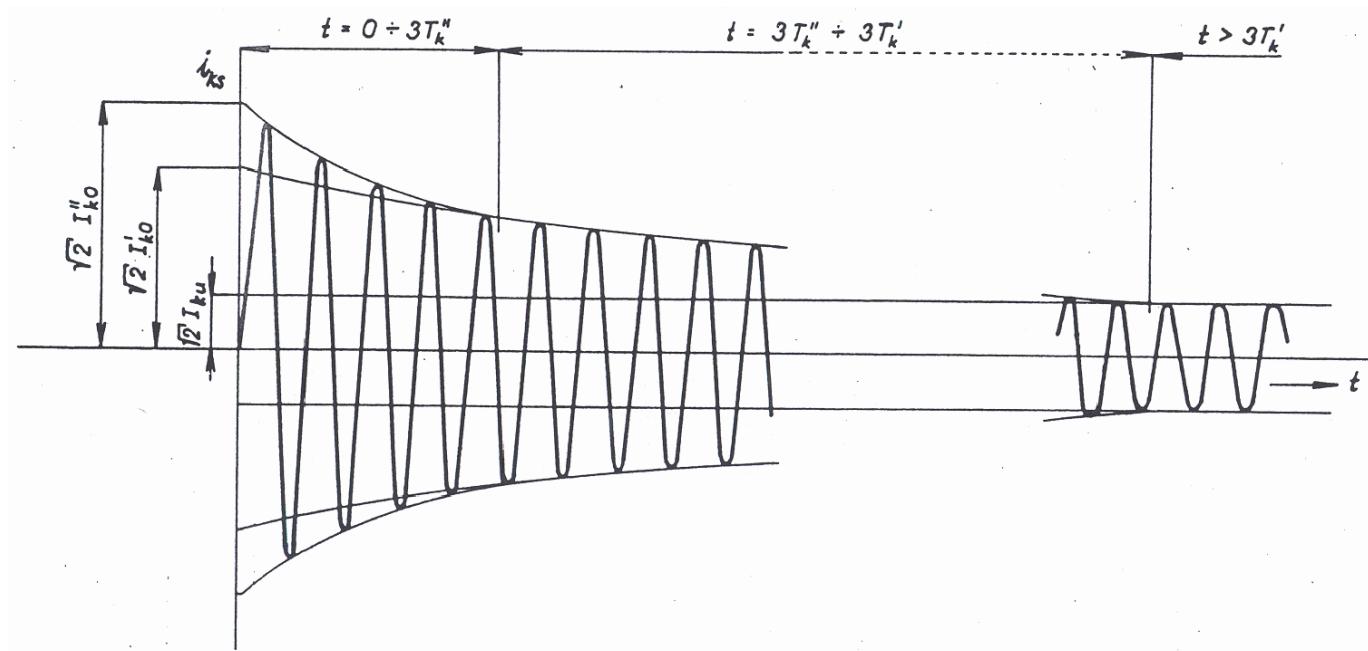$U = U_{\max}$  v okamžiku zkratu  $\rightarrow I_k$  začíná z nuly (min. hodnoty)



Složky zkratového proudu ( $f = 50$  Hz):



- rázová - exponenciální obálka,  $T_k''$
- přechodná - exponenciální obálka,  $T_k'$
- ustálená - konstantní amplituda

Způsobeno proměnlivým chováním synchronního stroje při zkratu  $\rightarrow$  výraznější při zkratech blízko zdrojů.
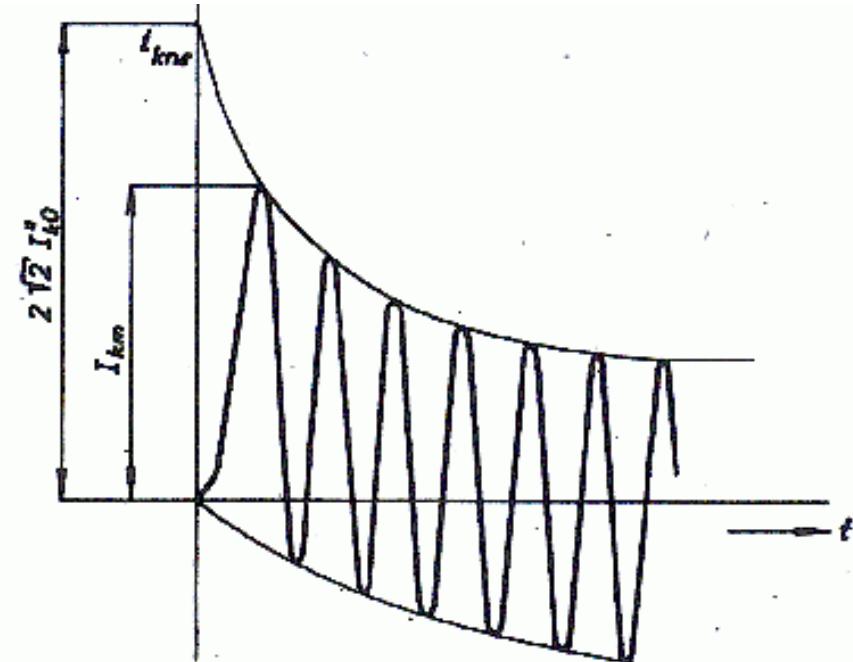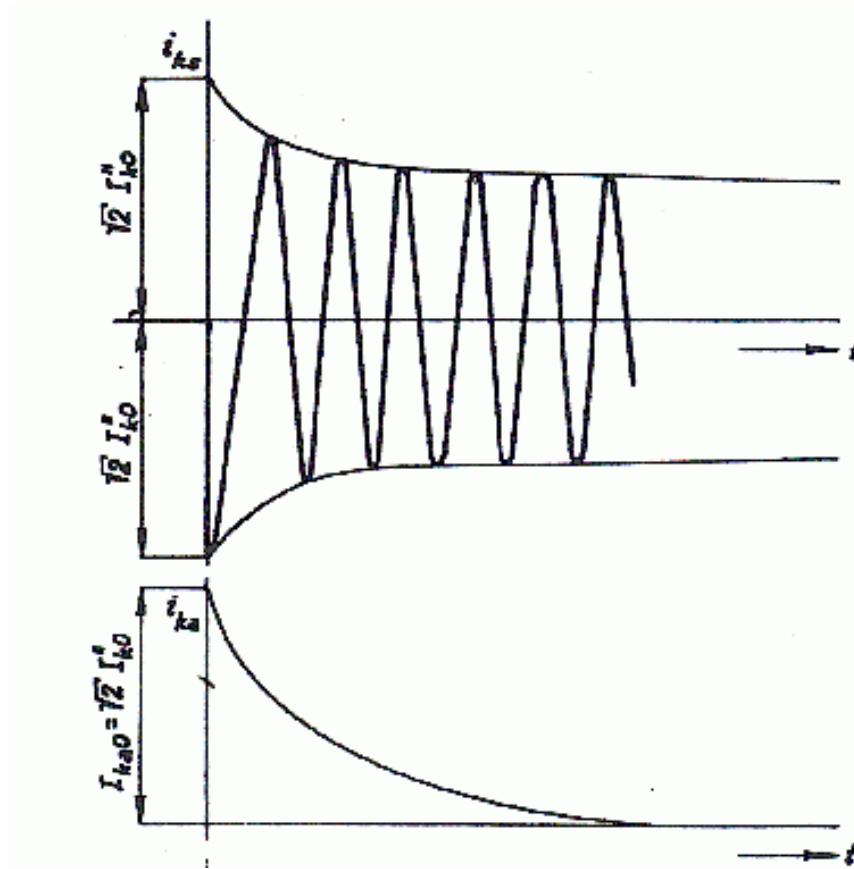
## Hodnoty

- souměrný zkratový proud  $I_{ks}$  - ef. hodnota součtu ustálené, přechodné a rázové složky
- rázový zkratový proud  $I_k''$  - ef. hodnota  $I_{ks}$  v období trvání rázové složky  $t \doteq (0 \div 3T_k'')$
- počáteční rázový zkratový proud  $I_{k0}''$  - hodnota  $I_k''$  v okamžiku vzniku zkratu  $t = 0$
- přechodný zkratový proud  $I_k'$  - ef. hodnota  $I_{ks}$  v období od zániku rázové složky do zániku přechodné složky  $t \doteq (3T_k'' \div 3T_k')$
- počáteční přechodný zkratový proud  $I_{k0}'$  - ef. hodnota součtu ustálené a přechodné složky pro  $t = 0$
- ustálený zkratový proud  $I_{ku}$  -  $I_{ks}$  po zániku přechodných složek  $t > 3T_k'$

$U = 0$  v okamžiku zkratu  $\rightarrow I_k$  začíná z max. hodnoty




## Hodnoty

- stejnosměrná složka  $I_{ka}$  - exponenciálně zaniká,  $T_{ka}$
- počáteční stejnosměrná složka  $I_{ka0}$  -  $I_{ka}$  v čase  $t = 0$ , vynucená spojitým průběhem proudu
- nesouměrný zkratový proud  $I_{kns}$  - ef. hodnota součtu ustálené, přechodné, rázové a stejnosměrné složky
- nárazový zkratový proud  $I_{km}$  - amplituda první půperiody při maximální ss složce

### Účiník zkratového proudu

$$\varphi_k = \arctg \frac{X_{\text{tot}}}{R_{\text{tot}}}$$

vedení	venkovní						kabelová		
$U$ (kV)	22	110	220	400	750	1150	10	35	110
$X : R$	1/1	2/1	5/1	12/1	15/1	27/1	1/4	1/2	1/0,7
$ Z  : X$	1,41	1,12	1,02	1,01	1,005	1,00	4,1	2,24	1,22
$\varphi_k$ ( $^\circ$ )	45	64	78,7	85,2	86,2	87,9	13	26	54

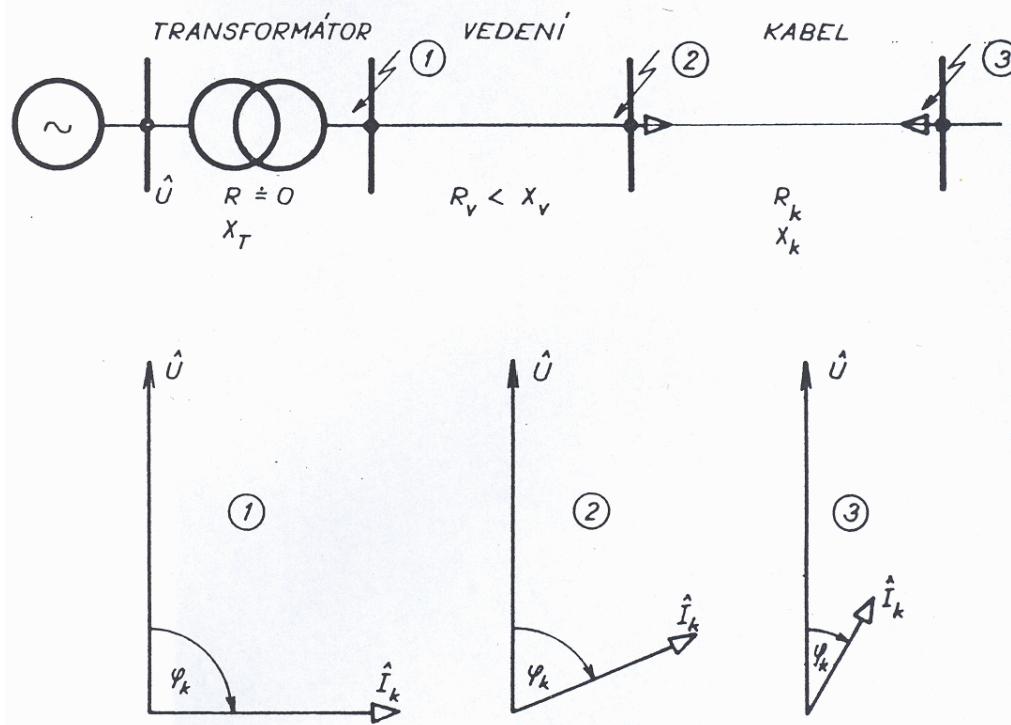

## Zkraty v 3f soustavě

Převod souměrných složek a fázových hodnot


$$(U_{ABC}) = \begin{pmatrix} \hat{U}_A \\ \hat{U}_B \\ \hat{U}_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \hat{a}^2 & \hat{a} & 1 \\ \hat{a} & \hat{a}^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{U}_1 \\ \hat{U}_2 \\ \hat{U}_0 \end{pmatrix} = (T)(U_{120})$$

$$(U_{120}) = \begin{pmatrix} \hat{U}_1 \\ \hat{U}_2 \\ \hat{U}_0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & \hat{a} & \hat{a}^2 \\ 1 & \hat{a}^2 & \hat{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{U}_A \\ \hat{U}_B \\ \hat{U}_C \end{pmatrix} = (T^{-1})(U_{ABC})$$

Impedanční matice v souměrných složkách (pro sym. podélný článek)

$$(Z_{120}) = \begin{pmatrix} \hat{Z}_1 & 0 & 0 \\ 0 & \hat{Z}_2 & 0 \\ 0 & 0 & \hat{Z}_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{Z} - \hat{Z}' & 0 & 0 \\ 0 & \hat{Z} - \hat{Z}' & 0 \\ 0 & 0 & \hat{Z} + 2\hat{Z}' \end{pmatrix}$$
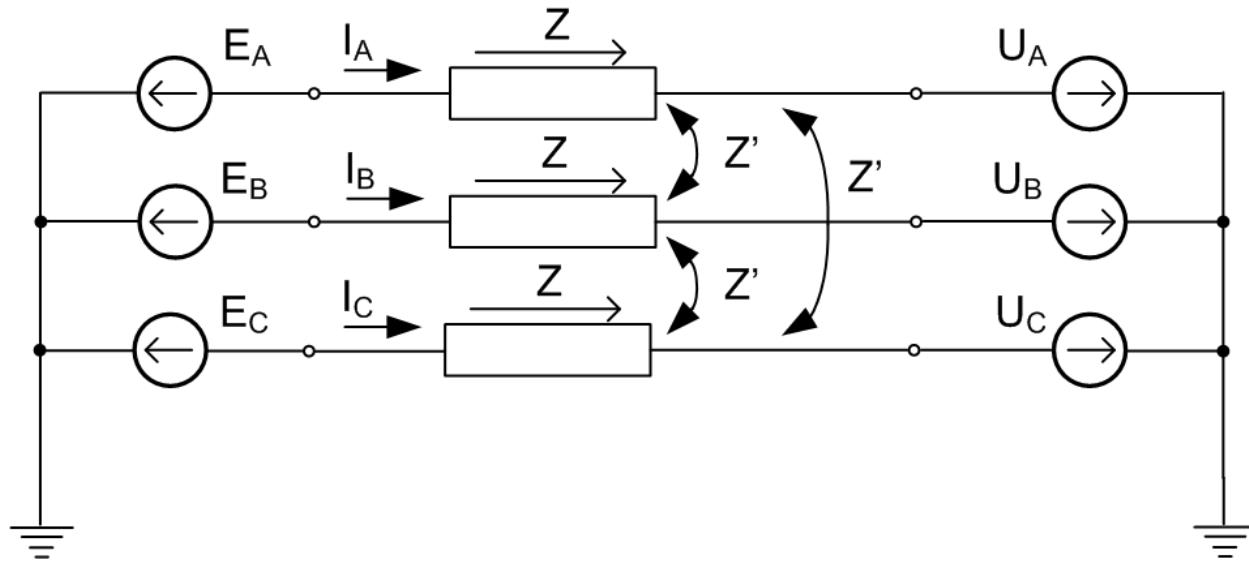
## 3f soustava při zkratu – vnitřní napětí generátoru E (někdy $U_i$ )



$$(E_{ABC}) = (Z_{ABC})(I_{ABC}) + (U_{ABC})$$

## Symetrická soustava (nezávislé soustavy 1,2,0)

$$(E_{120}) = (Z_{120})(I_{120}) + (U_{120})$$

$$\hat{E}_1 = \hat{Z}_1 \hat{I}_1 + \hat{U}_1$$

$$\hat{E}_2 = \hat{Z}_2 \hat{I}_2 + \hat{U}_2$$

$$\hat{E}_0 = \hat{Z}_0 \hat{I}_0 + \hat{U}_0$$

Symetrické napětí generátoru → jen sousledná složka


Pro referenční fázi A:

$$(E_{120}) = (T^{-1})(E_{ABC}) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & \hat{a} & \hat{a}^2 \\ 1 & \hat{a}^2 & \hat{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{E}_A \\ \hat{a}^2 \hat{E}_A \\ \hat{a} \hat{E}_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{E}_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{E} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$


$$\begin{pmatrix} \hat{E}_1 \\ \hat{E}_2 \\ \hat{E}_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{E} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{Z}_1 & 0 & 0 \\ 0 & \hat{Z}_2 & 0 \\ 0 & 0 & \hat{Z}_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_2 \\ \hat{I}_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \hat{U}_1 \\ \hat{U}_2 \\ \hat{U}_0 \end{pmatrix}$$

Zpětná a netočivá složka je vyvolána napěťovou nesymetrií v místě poruchy.

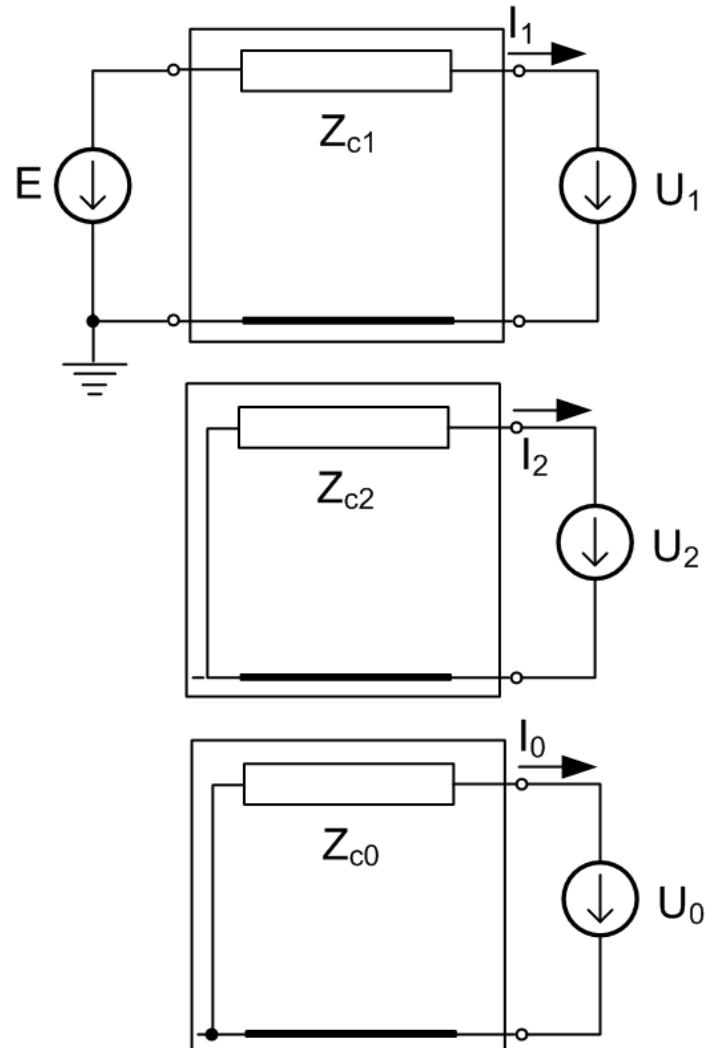V místě poruchy 6 veličin ( $U_{120}$ ,  $I_{120}$ )  $\rightarrow$  3 rovnice třeba doplnit dalšími 3 podle typu zkratu. Jedná se v podstatě o popis místní nesymetrie.



## Trojfázový (zemní) zkrat

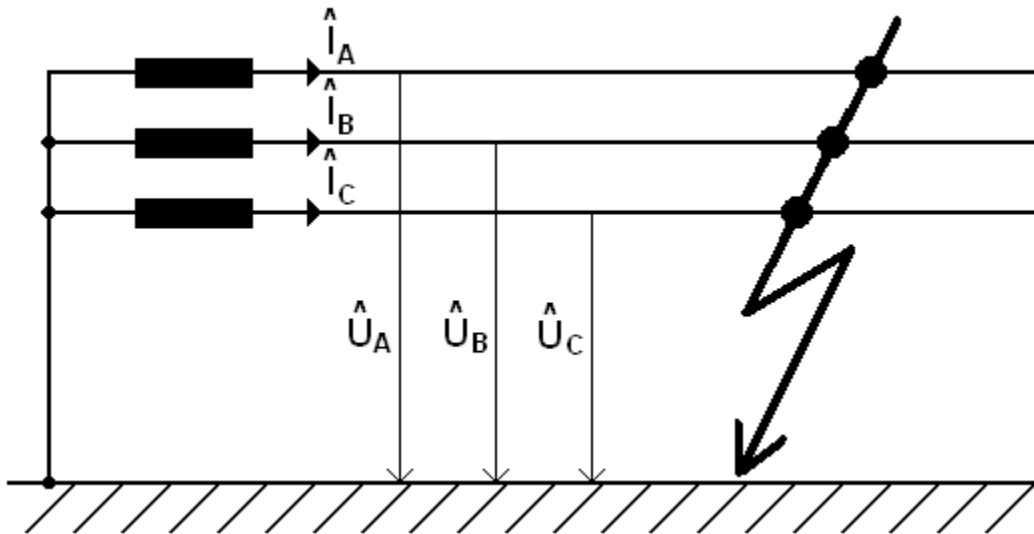

3 char. rovnice

$$\hat{U}_A = \hat{U}_B = \hat{U}_C = 0$$

Odtud 6 rovnic pro 6 neznámých

$$\hat{E} = \hat{Z}_1 \hat{I}_1 + \hat{U}_1 \quad 0 = \hat{U}_1 + \hat{U}_2 + \hat{U}_0$$

$$0 = \hat{Z}_2 \hat{I}_2 + \hat{U}_2 \quad 0 = \hat{a}^2 \hat{U}_1 + \hat{a} \hat{U}_2 + \hat{U}_0$$

$$0 = \hat{Z}_0 \hat{I}_0 + \hat{U}_0 \quad 0 = \hat{a} \hat{U}_1 + \hat{a}^2 \hat{U}_2 + \hat{U}_0$$

## Složky

$$(U_{120}) = (T^{-1})(U_{ABC}) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & \hat{a} & \hat{a}^2 \\ 1 & \hat{a}^2 & \hat{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{U}_1 = \hat{U}_2 = \hat{U}_0 = 0$$


$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{E}}{\hat{Z}_1}; \quad \hat{I}_2 = 0; \quad \hat{I}_0 = 0$$

## Fáze



$$(I_{ABC}) = (T)(I_{120})$$

$$\hat{I}_A = \frac{\hat{E}}{\hat{Z}_1}; \quad \hat{I}_B = \hat{a}^2 \frac{\hat{E}}{\hat{Z}_1}; \quad \hat{I}_C = \hat{a} \frac{\hat{E}}{\hat{Z}_1}$$

Uplatní se jen sousledná složka.

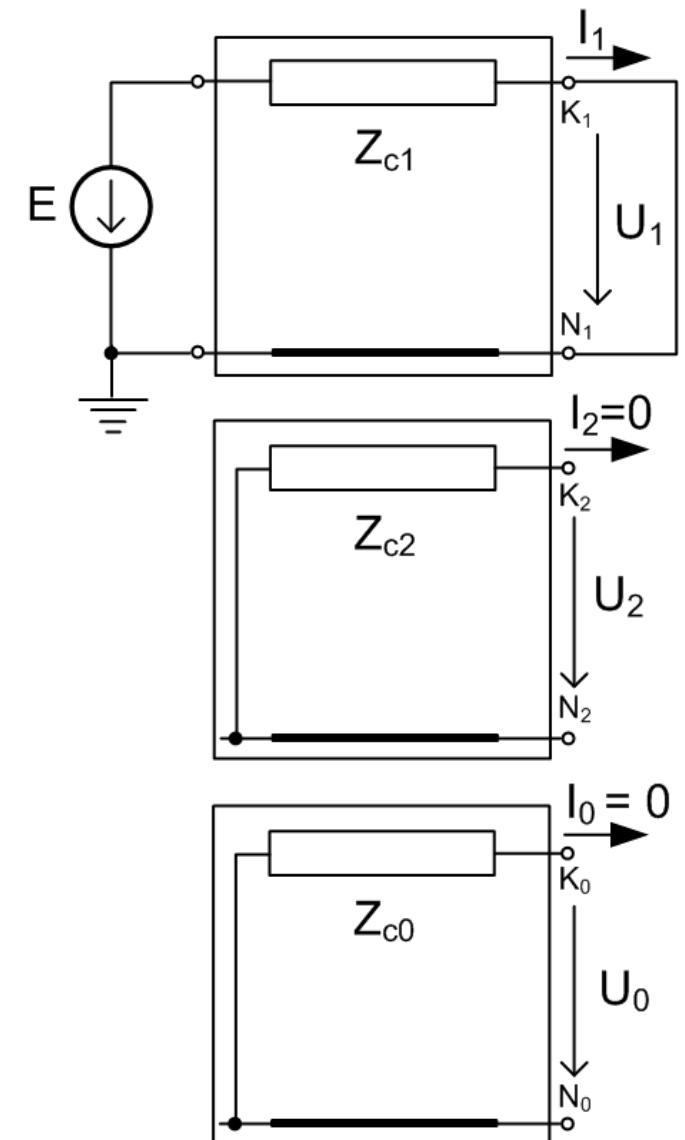

## Jednofázový zkrat

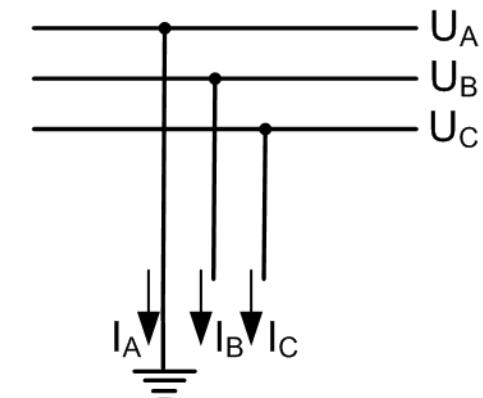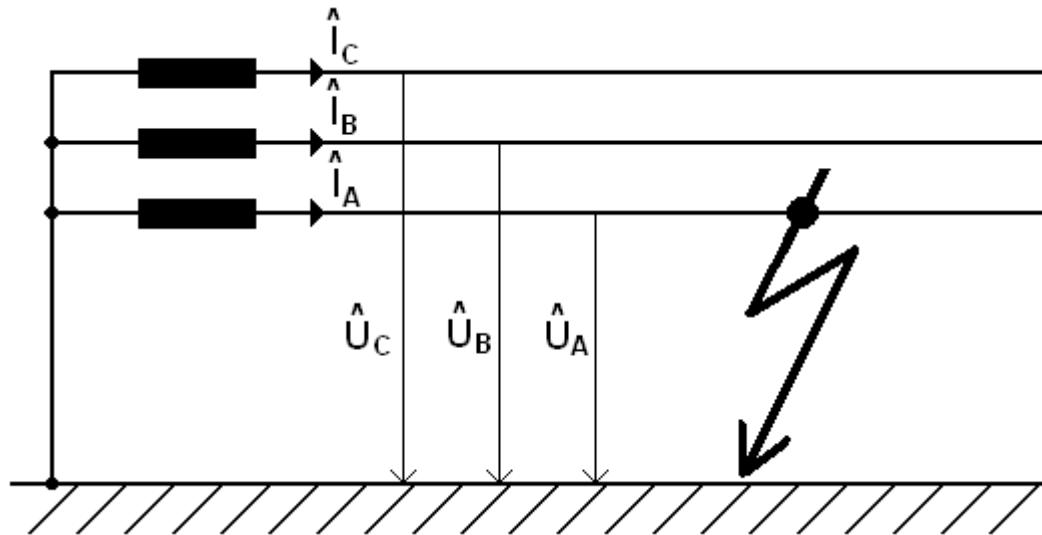

3 char. rovnice

$$\hat{U}_A = 0; \quad \hat{I}_B = \hat{I}_C = 0$$

Soustava rovnic

$$\hat{E} = \hat{Z}_1 \hat{I}_1 + \hat{U}_1 \quad 0 = \hat{U}_1 + \hat{U}_2 + \hat{U}_0$$

$$0 = \hat{Z}_2 \hat{I}_2 + \hat{U}_2 \quad 0 = \hat{a}^2 \hat{I}_1 + \hat{a} \hat{I}_2 + \hat{I}_0$$

$$0 = \hat{Z}_0 \hat{I}_0 + \hat{U}_0 \quad 0 = \hat{a} \hat{I}_1 + \hat{a}^2 \hat{I}_2 + \hat{I}_0$$

## Složky

$$(I_{120}) = (T^{-1})(I_{ABC}) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & \hat{a} & \hat{a}^2 \\ 1 & \hat{a}^2 & \hat{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{I}_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \hat{I}_A \\ \hat{I}_A \\ \hat{I}_A \end{pmatrix}$$


$$\hat{I}_1 = \hat{I}_2 = \hat{I}_0 = \frac{\hat{E}}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_2 + \hat{Z}_0}$$

$$\hat{U}_1 = (\hat{Z}_0 + \hat{Z}_2) \hat{I}_1$$

$$\hat{U}_2 = -\hat{Z}_2 \hat{I}_1$$

$$\hat{U}_0 = -\hat{Z}_0 \hat{I}_1$$

Všechny 3 složky do série.

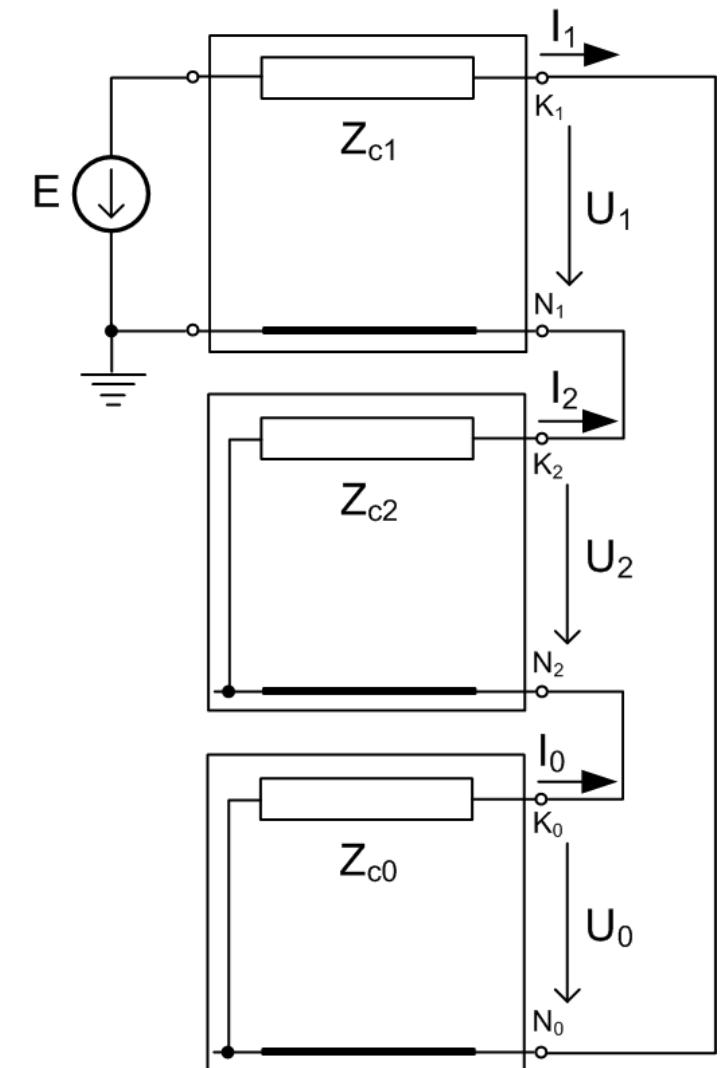



## Fáze

$$(I_{ABC}) = (T)(I_{120}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \hat{a}^2 & \hat{a} & 1 \\ \hat{a} & \hat{a}^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ \hat{I}_1 \\ \hat{I}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\hat{I}_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$\hat{I}_A = \frac{3\hat{E}}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_2 + \hat{Z}_0}; \quad \hat{I}_B = 0; \quad \hat{I}_C = 0$$

$$(U_{ABC}) = (T)(U_{120}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \hat{a}^2 & \hat{a} & 1 \\ \hat{a} & \hat{a}^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (\hat{Z}_0 + \hat{Z}_2)\hat{I}_1 \\ -\hat{Z}_2\hat{I}_1 \\ -\hat{Z}_0\hat{I}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ (\hat{a}^2 - \hat{a})\hat{Z}_2 + (\hat{a}^2 - 1)\hat{Z}_0 \\ (\hat{a} - \hat{a}^2)\hat{Z}_2 + (\hat{a} - 1)\hat{Z}_0 \end{pmatrix} \hat{I}_1$$



## Fázorový diagram proudů

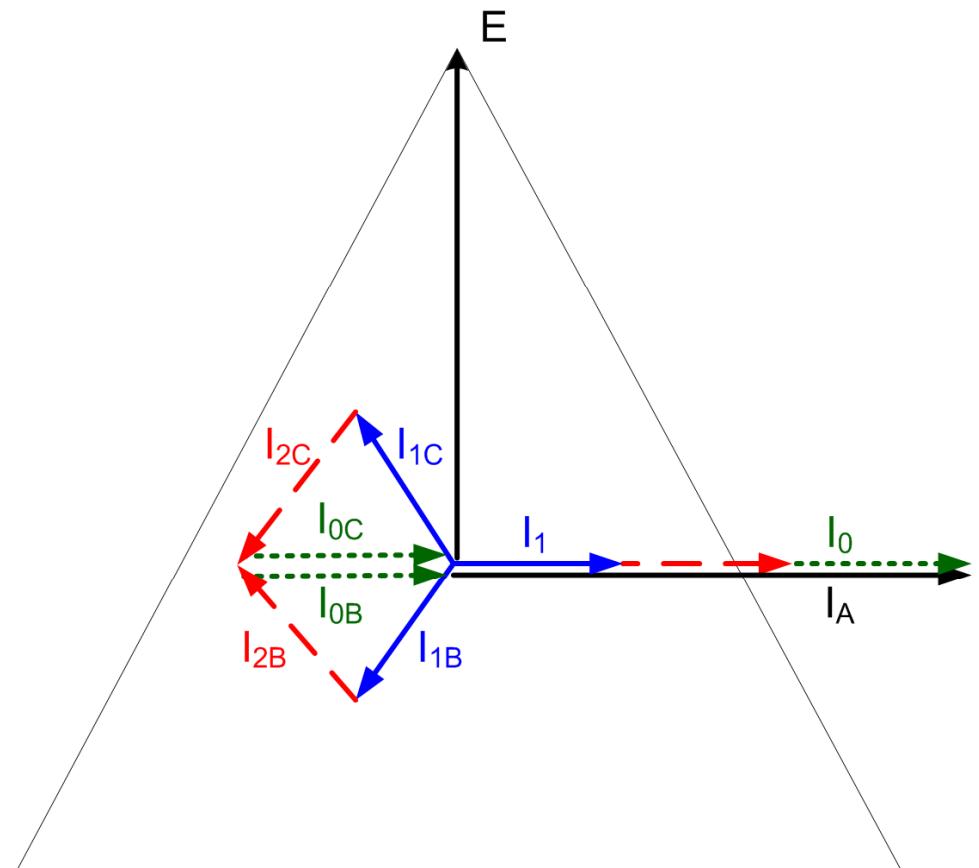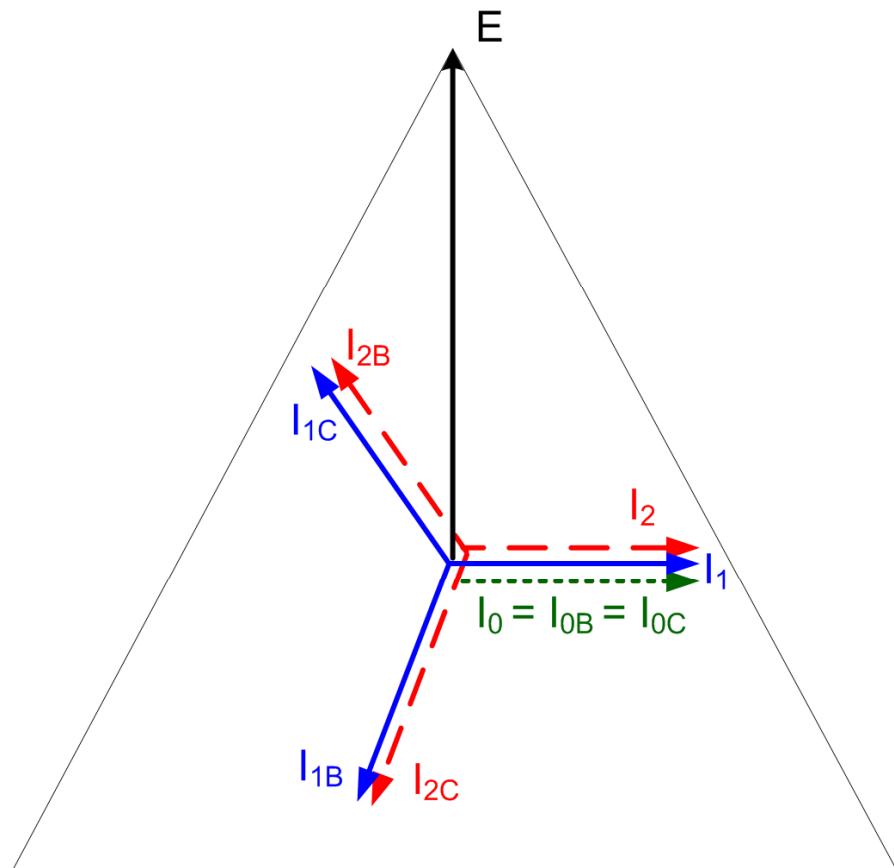

## Fázorový diagram napětí

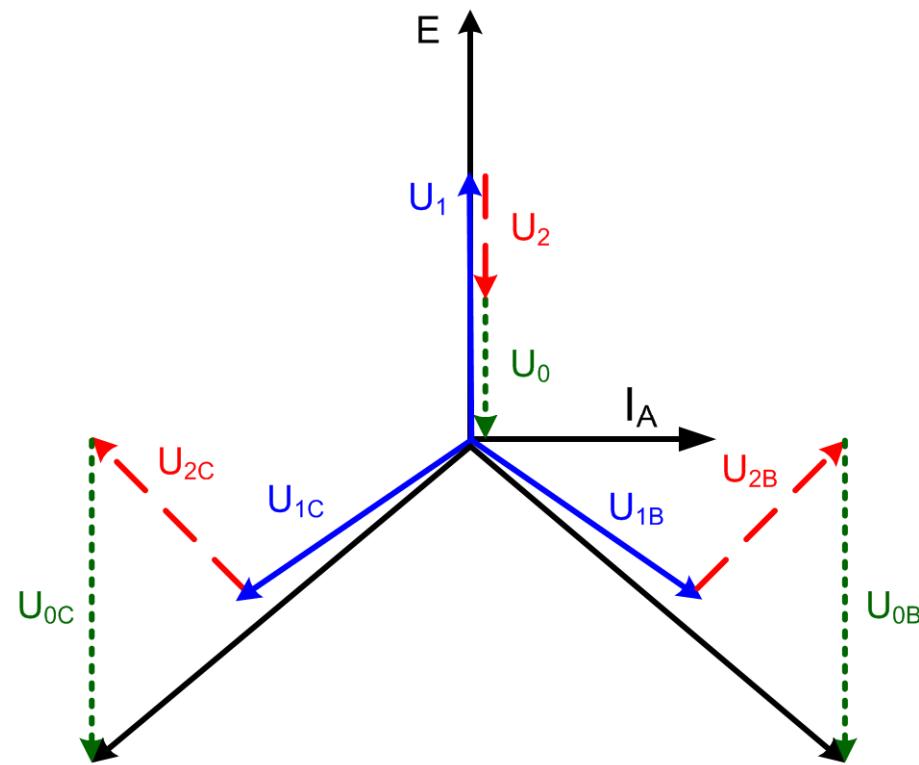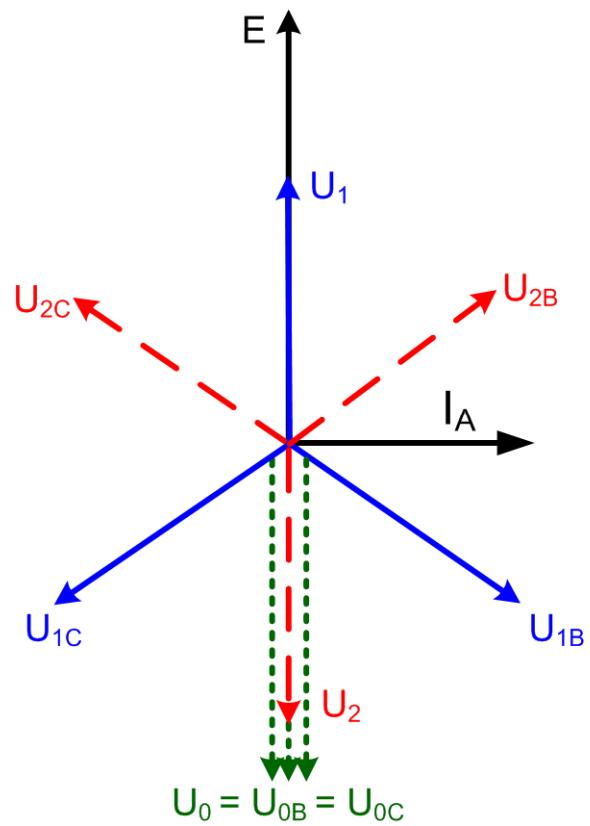

## Dvoufázový zkrat

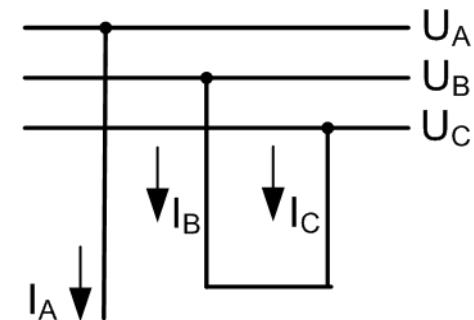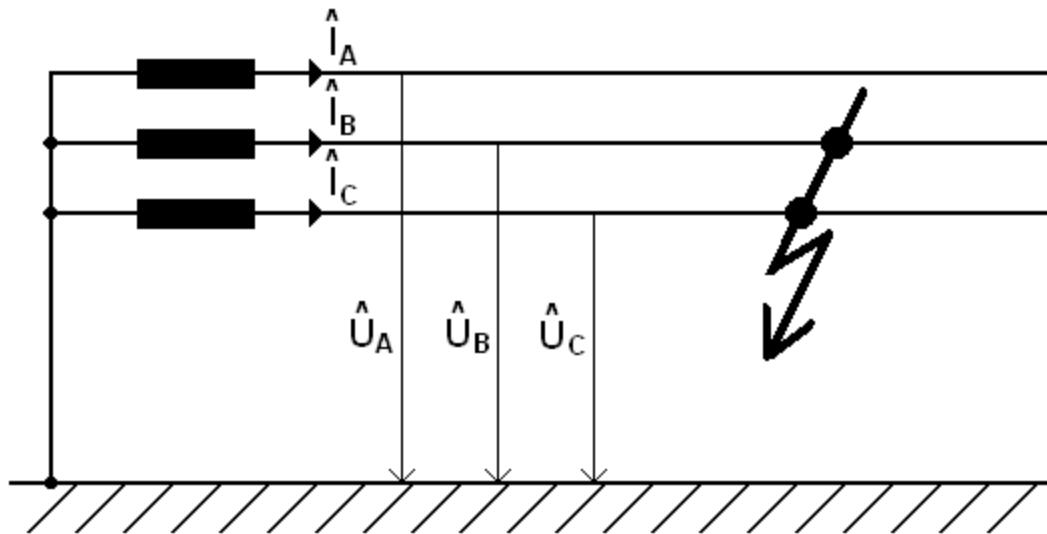

3 char. rovnice

$$\hat{U}_B = \hat{U}_C; \quad \hat{I}_B = -\hat{I}_C; \quad \hat{I}_A = 0$$

Soustava rovnic

$$\hat{E} = \hat{Z}_1 \hat{I}_1 + \hat{U}_1 \quad \hat{a}^2 \hat{U}_1 + \hat{a} \hat{U}_2 + \hat{U}_0 = \hat{a} \hat{U}_1 + \hat{a}^2 \hat{U}_2 + \hat{U}_0$$

$$0 = \hat{Z}_2 \hat{I}_2 + \hat{U}_2 \quad \hat{a}^2 \hat{I}_1 + \hat{a} \hat{I}_2 + \hat{I}_0 = -(\hat{a} \hat{I}_1 + \hat{a}^2 \hat{I}_2 + \hat{I}_0)$$

$$0 = \hat{Z}_0 \hat{I}_0 + \hat{U}_0 \quad \hat{I}_1 + \hat{I}_2 + \hat{I}_0 = 0$$

## Složky


$$(I_{120}) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & \hat{a} & \hat{a}^2 \\ 1 & \hat{a}^2 & \hat{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ \hat{I}_B \\ -\hat{I}_B \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} j\sqrt{3}\hat{I}_B \\ -j\sqrt{3}\hat{I}_B \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{E}}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_2}; \quad \hat{I}_2 = -\hat{I}_1; \quad \hat{I}_0 = 0$$

$$\hat{U}_1 = \hat{U}_2 = \frac{\hat{Z}_2 \cdot \hat{E}}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_2} = \hat{Z}_2 \cdot \hat{I}_1$$

$$\hat{U}_0 = 0$$

Sousledná a zpětná složka paralelně.

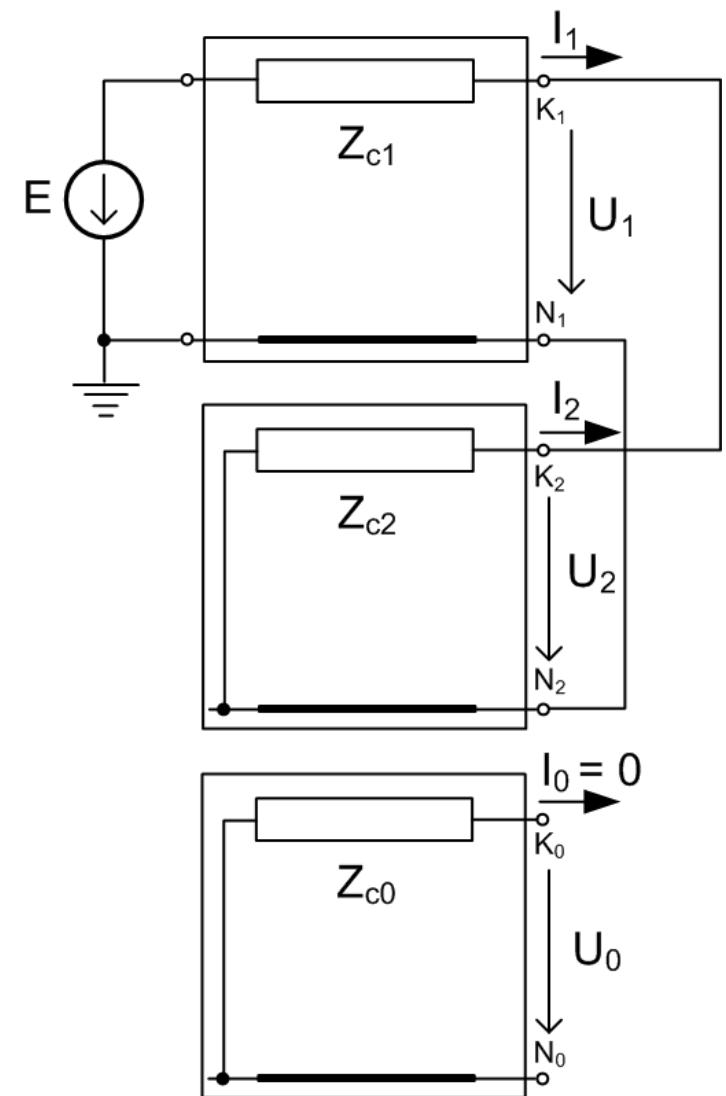



## Fáze

$$(I_{ABC}) = (T)(I_{120}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \hat{a}^2 & \hat{a} & 1 \\ \hat{a} & \hat{a}^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{I}_1 \\ -\hat{I}_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -j\sqrt{3}\hat{I}_1 \\ j\sqrt{3}\hat{I}_1 \end{pmatrix}$$


$$\hat{I}_A = 0; \quad \hat{I}_B = \frac{-j\sqrt{3}\hat{E}}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_2}; \quad \hat{I}_C = \frac{j\sqrt{3}\hat{E}}{\hat{Z}_1 + \hat{Z}_2}$$

$$(U_{ABC}) = (T)(U_{120}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \hat{a}^2 & \hat{a} & 1 \\ \hat{a} & \hat{a}^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{U}_1 \\ \hat{U}_1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\hat{U}_1 \\ -\hat{U}_1 \\ -\hat{U}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2\hat{Z}_2 \cdot \hat{I}_1 \\ -\hat{Z}_2 \cdot \hat{I}_1 \\ -\hat{Z}_2 \cdot \hat{I}_1 \end{pmatrix}$$



## Fázorový diagram proudů

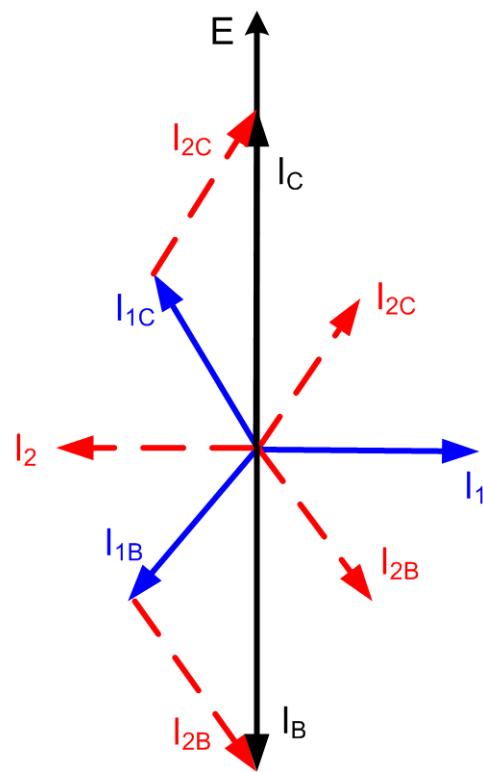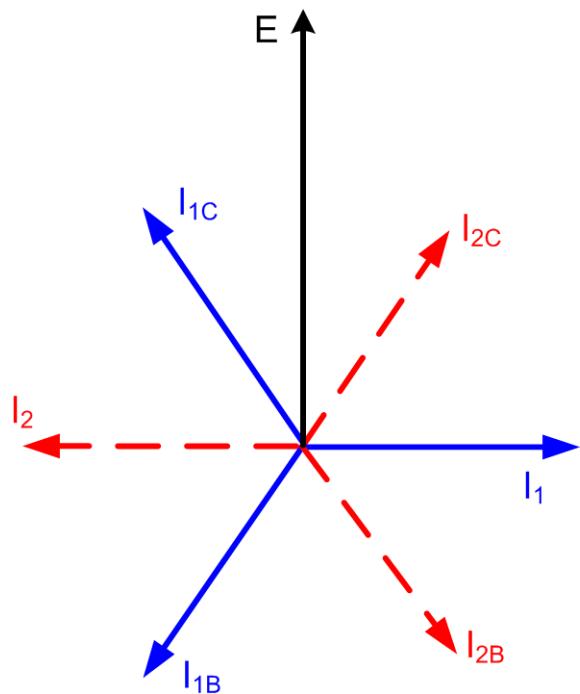

## Fázorový diagram napětí

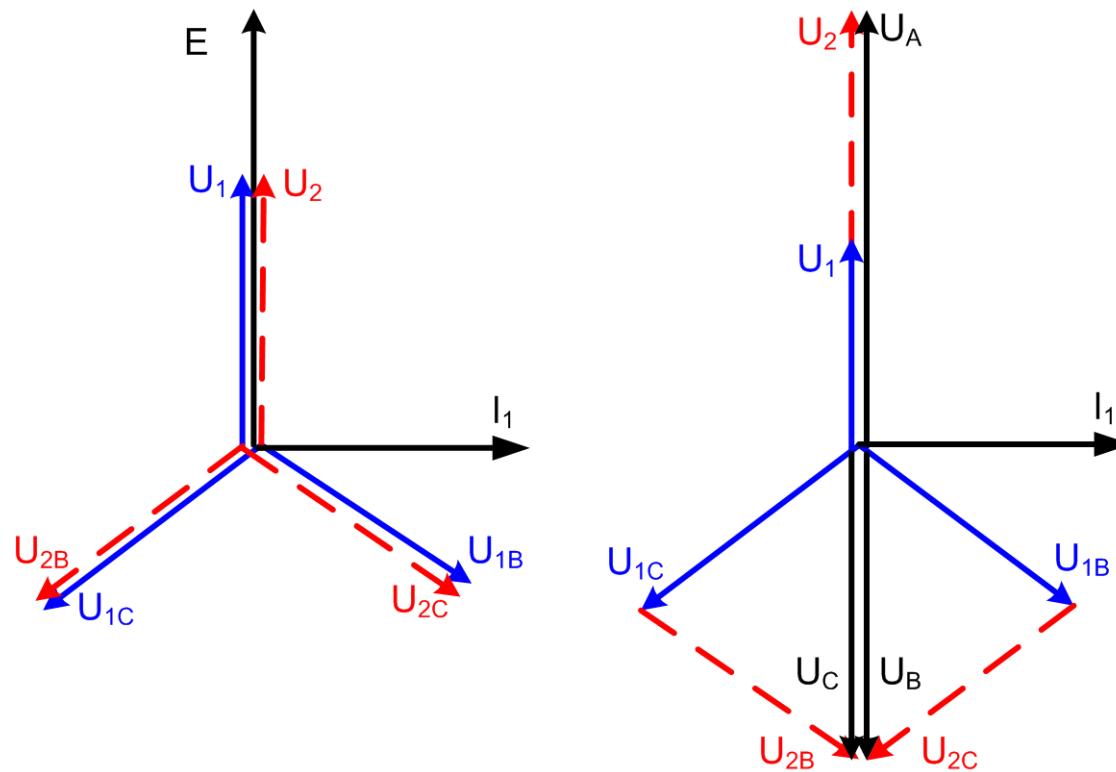

## Dvoufázový zemní zkrat

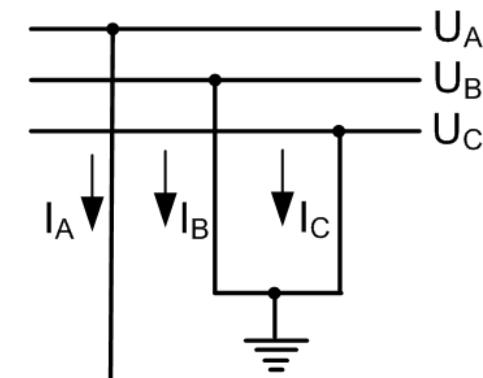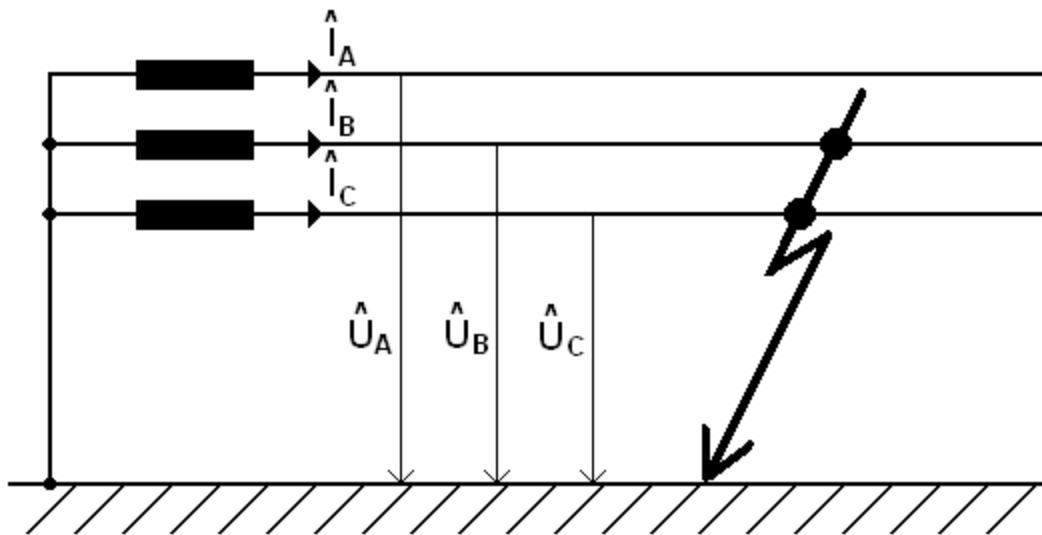

3 char. rovnice

$$\hat{U}_B = \hat{U}_C = 0; \quad \hat{I}_A = 0$$

Soustava rovnic

$$\hat{E} = \hat{Z}_1 \hat{I}_1 + \hat{U}_1 \quad \hat{a}^2 \hat{U}_1 + \hat{a} \hat{U}_2 + \hat{U}_0 = 0$$

$$0 = \hat{Z}_2 \hat{I}_2 + \hat{U}_2 \quad \hat{a} \hat{U}_1 + \hat{a}^2 \hat{U}_2 + \hat{U}_0 = 0$$

$$0 = \hat{Z}_0 \hat{I}_0 + \hat{U}_0 \quad \hat{I}_1 + \hat{I}_2 + \hat{I}_0 = 0$$


## Složky

$$(U_{120}) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & \hat{a} & \hat{a}^2 \\ 1 & \hat{a}^2 & \hat{a} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{U}_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} \hat{U}_A \\ \hat{U}_A \\ \hat{U}_A \end{pmatrix}$$

$$\hat{I}_1 = \frac{\hat{E}}{\hat{Z}_1 + \frac{\hat{Z}_0 \hat{Z}_2}{\hat{Z}_0 + \hat{Z}_2}}$$

$$\hat{I}_2 = -\frac{\hat{Z}_0}{\hat{Z}_0 + \hat{Z}_2} \hat{I}_1; \quad \hat{I}_0 = -\frac{\hat{Z}_2}{\hat{Z}_0 + \hat{Z}_2} \hat{I}_1$$
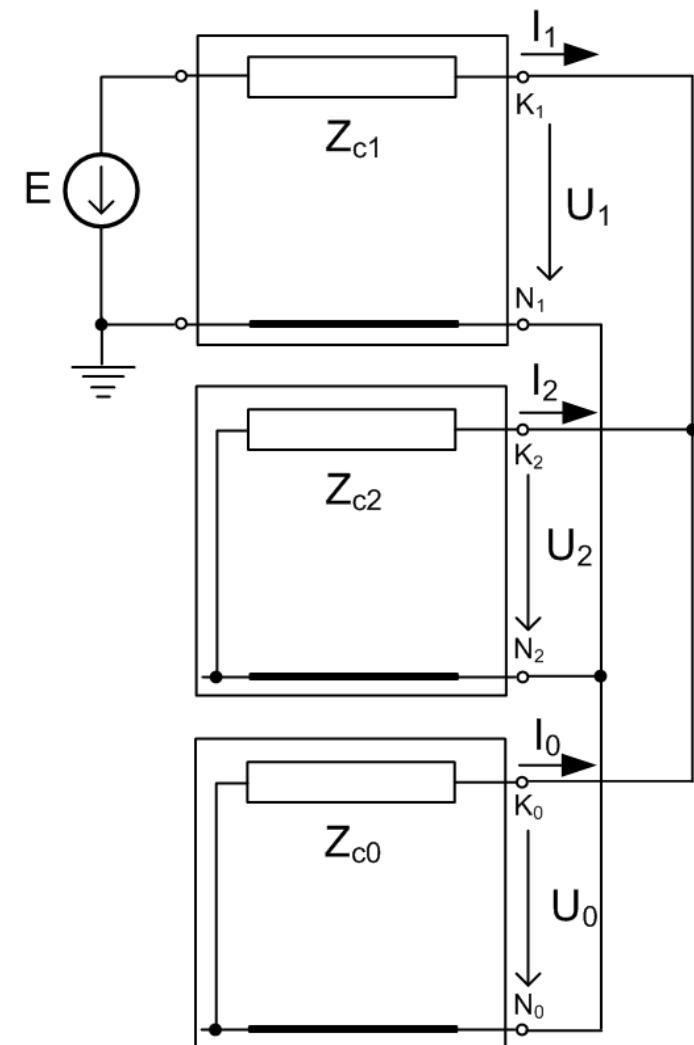
$$\hat{U}_1 = \hat{U}_2 = \hat{U}_0 = \frac{\hat{E} \frac{\hat{Z}_0 \hat{Z}_2}{\hat{Z}_0 + \hat{Z}_2}}{\hat{Z}_1 + \frac{\hat{Z}_0 \hat{Z}_2}{\hat{Z}_0 + \hat{Z}_2}}$$



Všechny tři složky paralelně.

Fáze


$$(I_{ABC}) = (T)(I_{120})$$

$$\hat{I}_B = \frac{\hat{E}(\hat{Z}_0(\hat{a}^2 - \hat{a}) + \hat{Z}_2(\hat{a}^2 - 1))}{\hat{Z}_1\hat{Z}_2 + \hat{Z}_0\hat{Z}_1 + \hat{Z}_0\hat{Z}_2}$$

$$\hat{I}_C = \frac{\hat{E}(\hat{Z}_0(\hat{a} - \hat{a}^2) + \hat{Z}_2(\hat{a} - 1))}{\hat{Z}_1\hat{Z}_2 + \hat{Z}_0\hat{Z}_1 + \hat{Z}_0\hat{Z}_2}$$

$$(U_{ABC}) = (T)(U_{120}) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \hat{a}^2 & \hat{a} & 1 \\ \hat{a} & \hat{a}^2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{U}_1 \\ \hat{U}_1 \\ \hat{U}_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\hat{U}_1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

## Fázorové diagramy

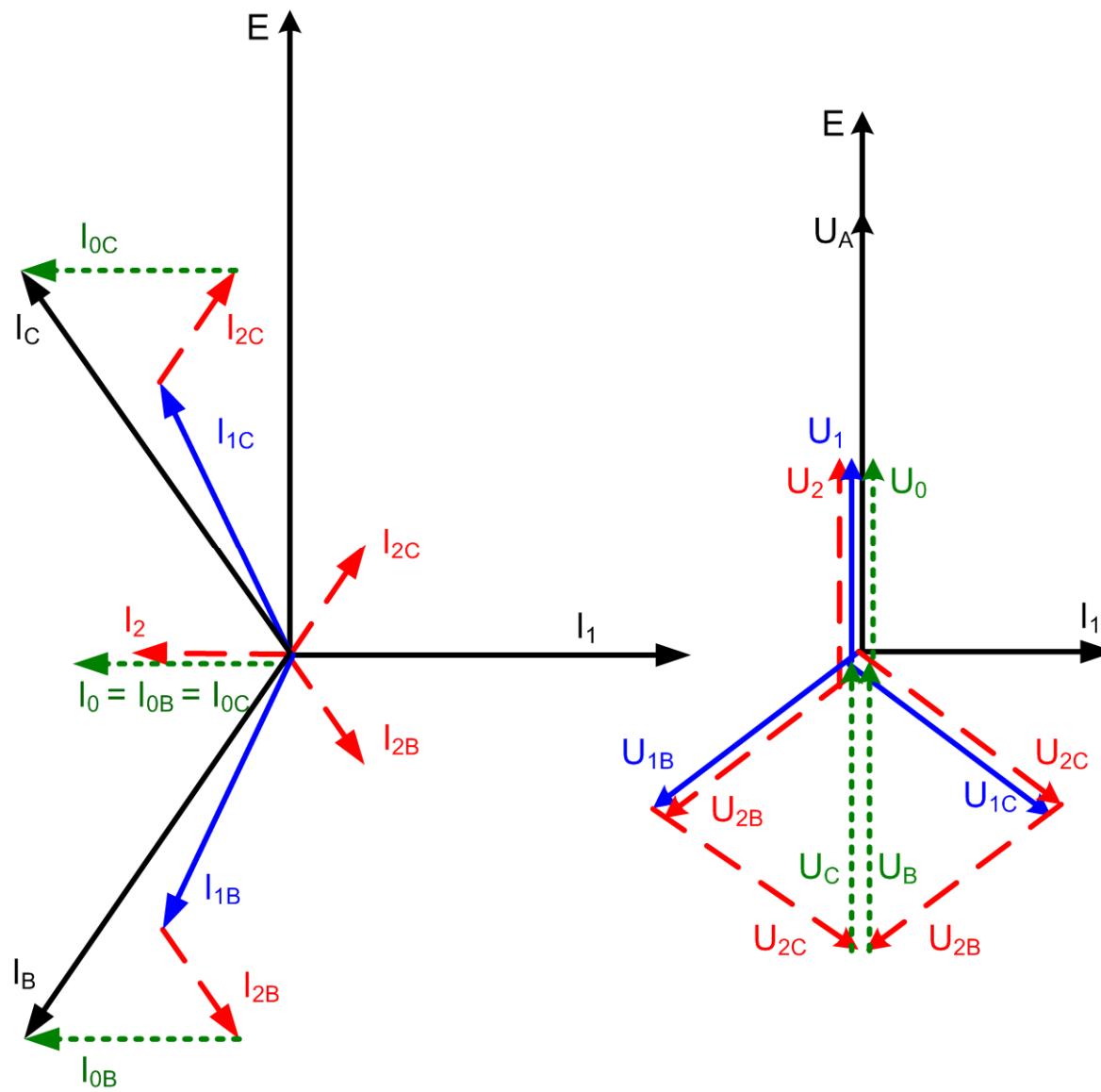

## Složky ve zkratech:

3f sousledná

2f sousledná, zpětná

2f zemní sousledná, zpětná, netočivá

1f sousledná, zpětná, netočivá

## Výpočet zkratů pomocí poměrných hodnot

Poměrné hodnoty – vztažené na dohodnutý základ.

vztažný výkon (3f)	$S_v$ (VA)
vztažné napětí (sdružené)	$U_v$ (V)
vztažný proud	$I_v$ (A)
vztažná impedance	$Z_v$ ( $\Omega$ )

$$S_v = \sqrt{3} U_v I_v$$

$$Z_v = \frac{U_{vf}}{I_v}$$

Poměrná impedance

$$Z_v = \frac{Z}{Z_v} = \frac{Z}{\frac{U_{vf}}{I_v}} = Z \frac{I_v}{U_{vf}} \frac{3U_{vf}}{3U_{vf}} = Z \frac{S_v}{3U_{vf}^2} = Z \frac{S_v}{U_v^2}$$

## Počáteční rázový zkratový proud (3f zkrat)

$$I''_{k0} = \left| \hat{I}_A \right| = \frac{\left| \hat{U}_f \right|}{\left| \hat{Z}_1 \right|}$$

$$Z_1 = z_1 \frac{U_v^2}{S_v}$$

$$I''_{k0} = \frac{\frac{U_v}{\sqrt{3}}}{z_1 \frac{U_v^2}{S_v}} = \frac{1}{z_1} \frac{S_v}{\sqrt{3} U_v} = \frac{1}{z_1} I_v$$

## Počáteční rázový zkratový výkon

$$S''_{k0} = \sqrt{3} U_v I''_{k0} = \sqrt{3} U_v \frac{I_v}{z_1} = \frac{1}{z_1} S_v$$

Obdobně pro  
1f zkrat

$$I''_{k0}^{(1)} = \frac{3}{Z_1 + Z_2 + Z_0} I_v$$

2f zkrat

$$I''_{k0}^{(2)} = \frac{\sqrt{3}}{Z_1 + Z_2} I_v$$

Pozn.: Někdy je respektováno zatížení generátoru, resp. vyšší vnitřní napětí generátoru než jmenovité.

$$I''_{k0} = k \frac{1}{Z_1} I_v$$

$$k > 1$$