

Průmyslová energetika X15PEN


přednáška č. 7

Jan Špetlík

spetlij@fel.cvut.cz - v předmětu emailu „PEN“

Katedra elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky ČVUT, Technická 2, 166 27 Praha 6

Modální analýza - příklad

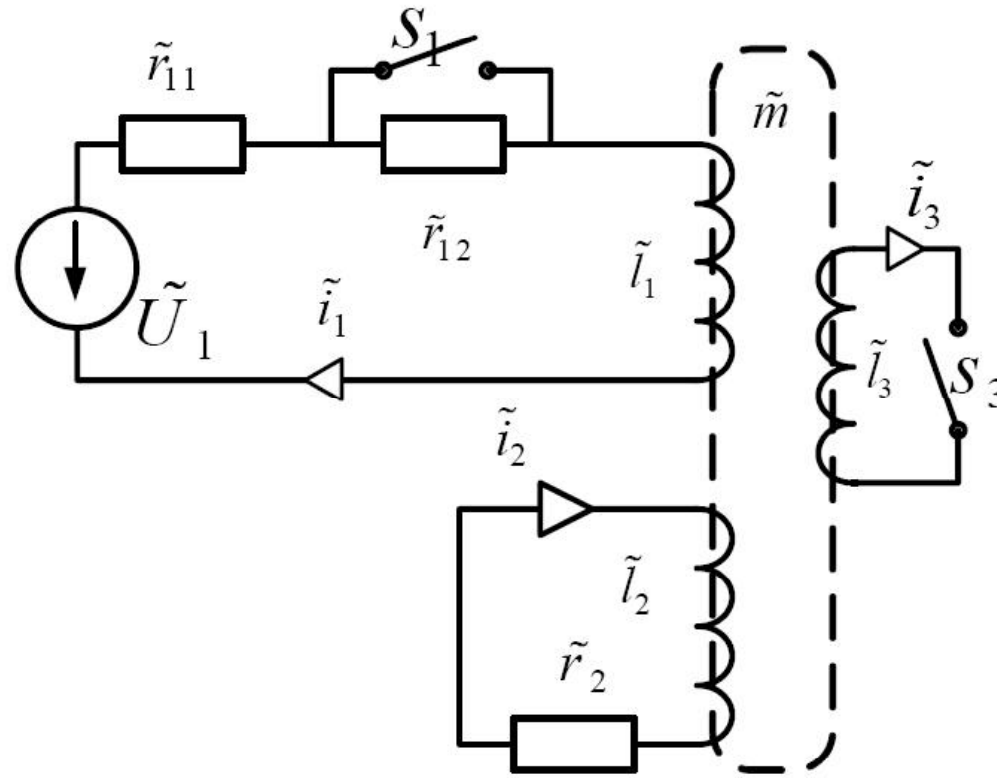

$$\tilde{U}_1 = 0.656;$$

$$\tilde{r}_{11} = \tilde{r}_{12} = 0.328 * 10^{-3}; \tilde{r} = \tilde{r}_{11} + \tilde{r}_{12} = 0.656 * 10^{-3}$$

$$\tilde{l}_1 = 1.03; \quad \tilde{m} = 0.85$$

$$\tilde{r}_2 = 0.003 \quad ; \tilde{l}_2 = 0.95$$

$$\tilde{l}_3 = 1$$

Případ A

A. $S_3=0$, $S_1=1 \rightarrow 0$

$$\tilde{i}_1(0) = \frac{\tilde{U}_1}{\tilde{r}_{11}} = \frac{0.656}{0.328 * 10^{-3}} = 2000; \tilde{i}_{2u}(0) = 0 \text{ před rozpojením}$$

$$\tilde{i}_{1u}(0) = \frac{\tilde{U}_1}{\tilde{r}_1} = \frac{0.656}{0.656 * 10^{-3}} = 1000; \tilde{i}_{2u}(0) = 0 \text{ po rozpojení}$$

$$\tilde{i}_{1v0} = \tilde{i}_1(0) - \tilde{i}_{1u}(0) = 2000 - 1000 = 1000$$

$$\tilde{i}_{2v0} = 0$$

⇒ Případ popisovaný teoreticky v př. č. 6

⇒ Nejprve zjistíme volné proudy v $t=0$

Případ A

$$T_1 = \frac{\tilde{l}_1}{\omega \tilde{r}_1} = \frac{1.03}{100\pi * 0.656 * 10^{-3}} = 5 \text{ (s)};$$

$$T_2 = \frac{\tilde{l}_2}{\omega \tilde{r}_2} = \frac{0.95}{100\pi * 0.003} = 1 \text{ (s)};$$

$$\sigma_{12} = 1 - \frac{\tilde{l}_{12}^2}{\tilde{l}_{11} \tilde{l}_{22}} = 1 - \frac{0.85^2}{1.03 * 0.95} = 0.262;$$

$$q = \sqrt{1 - \frac{4\sigma_{12} T_1 T_2}{(T_1 + T_2)^2}} = \sqrt{1 - \frac{4 * 0.262 * 5 * 1}{(5 + 1)^2}} = 0.9244;$$

přechodná

$$T' = \frac{(1 + q)(T_1 + T_2)}{2} = \frac{(1 + 0.9244)}{2} (5 + 1) = 5.773 \text{ (s)};$$

rázová

$$T'' = T_1 + T_2 - T' = 6 - 5.772 = 0.227 \text{ (s)}$$

$$T_{\Delta} = T_1 + T_2 - 2T'' = 6 - 2 * 0.227 = 5.546 \text{ (s)}$$

Případ A

⇒ Výpočet koeficientů:

$$K_{11} = \frac{T_1 - T''}{T_\Delta} \tilde{i}_{v10} + \frac{\tilde{l}_{12}}{\tilde{l}_{11}} \cdot \frac{T_1}{T_\Delta} \tilde{i}_{v20} = 860.6$$

$$K_{12} = \tilde{i}_{v10} - K_{11} = 1000 - 860.6 = 139.4$$

$$K_{21} = \frac{T_2 - T''}{T_\Delta} \tilde{i}_{v20} + \frac{\tilde{l}_{12}}{\tilde{l}_2} \cdot \frac{T_2}{T_\Delta} \tilde{i}_{v10} = 161.3$$

$$K_{22} = \tilde{i}_{v20} - K_{21} = -K_{21} = -161.3$$


Případ A

⇒ Konečný vztah pro volné proudy systému:


$$\begin{bmatrix} \tilde{i}_{v1} \\ \tilde{i}_{v2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{11} & K_{12} \\ K_{21} & K_{22} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} e^{-\frac{t}{T'}} \\ e^{-\frac{t}{T''}} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{i}_{v1} \\ \tilde{i}_{v2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 860.6 & 139.4 \\ 161.3 & -161.3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-\frac{t}{5.773}} \\ e^{-\frac{t}{0.227}} \end{bmatrix}$$

Případ A – $i_{v1}(t)$

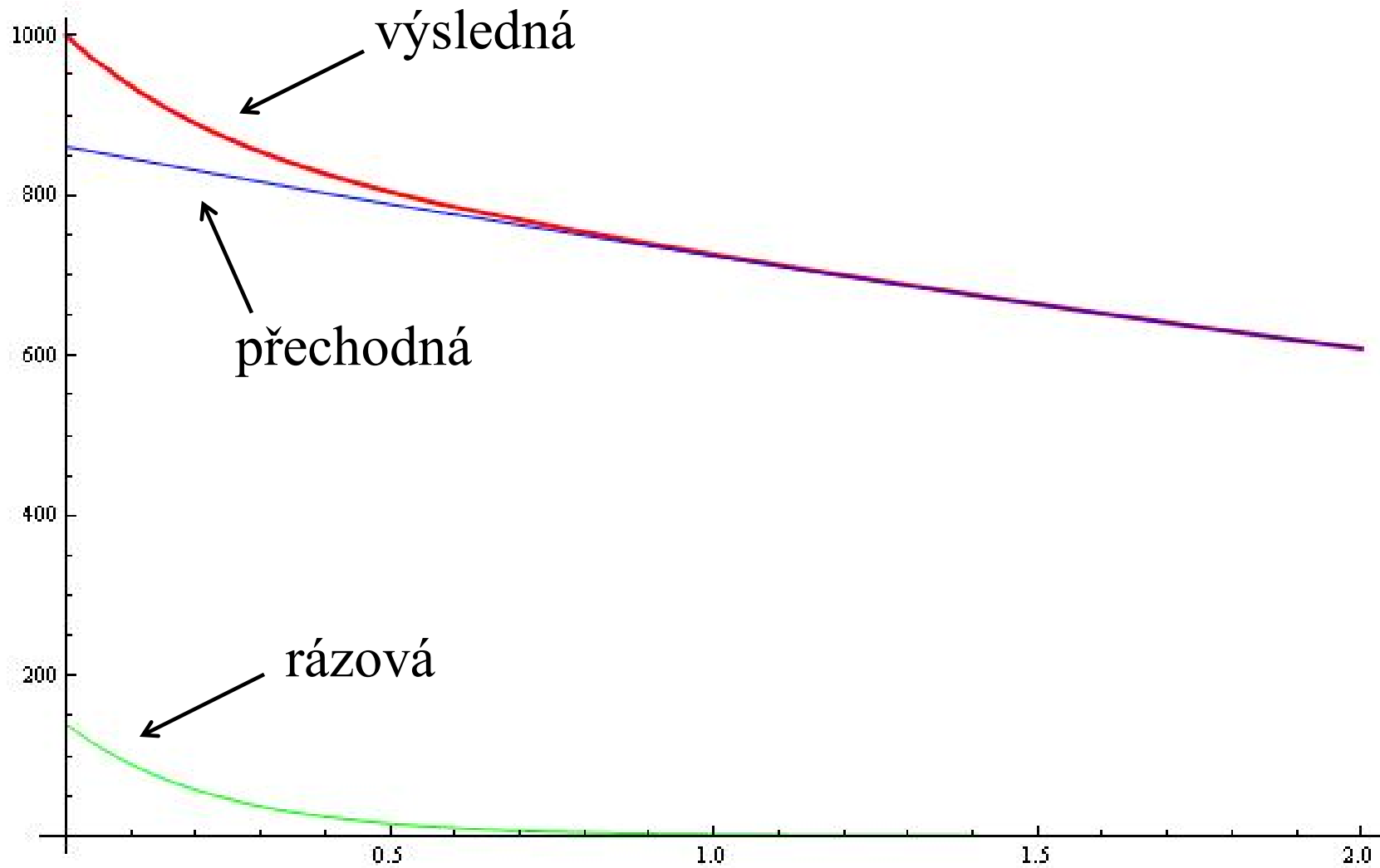

Případ A – $i_{v2}(t)$

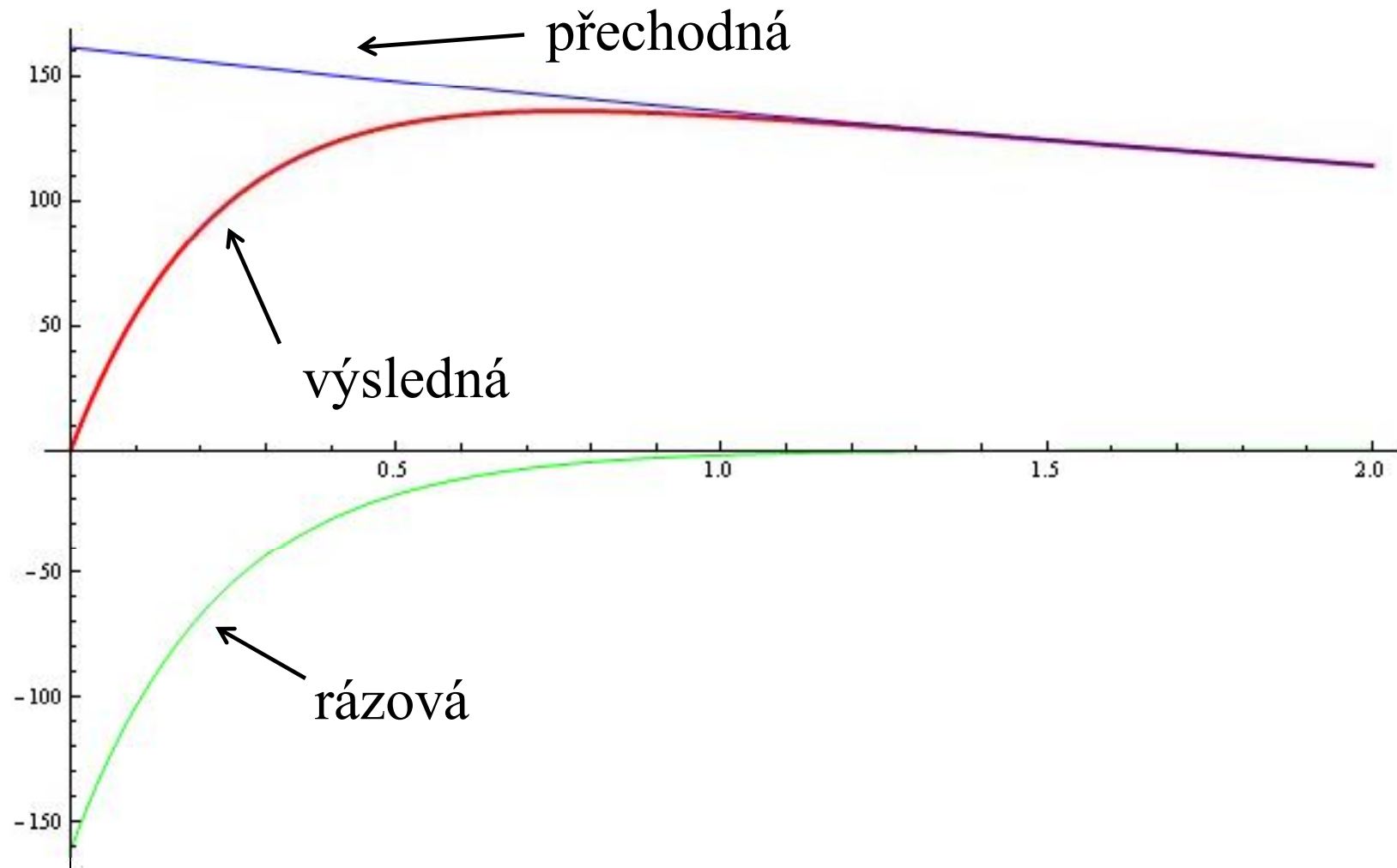

Případ B

B. $S_3=0; r_2=0$ (supravodivý obvod)

$$\tilde{u}_1 = \tilde{r}_1 \cdot \tilde{i}_1 + \tilde{l}_1 \cdot \dot{\tilde{i}}_1 + \tilde{m} \dot{\tilde{i}}_2; \tilde{u}_2 = 0 = \tilde{l}_2 \cdot \dot{\tilde{i}}_2 + \tilde{m} \dot{\tilde{i}}_1$$

$$\dot{\tilde{i}}_2 = -\frac{\tilde{m}}{\tilde{l}_2} \dot{\tilde{i}}_1; \tilde{u}_1 = \tilde{r}_1 \cdot \tilde{i}_1 + \tilde{l}_1 \cdot \dot{\tilde{i}}_1 - \tilde{m}^2 \frac{\dot{\tilde{i}}_1}{\tilde{l}_2}$$

$$\tilde{u}_1 = \tilde{r}_1 \cdot \tilde{i}_1 + \tilde{l}_1 \cdot \dot{\tilde{i}}_1 \left(1 - \frac{\tilde{m}^2}{\tilde{l}_1 \tilde{l}_2} \right)$$

Případ B

$$T = \frac{\tilde{l}_1}{\omega \tilde{r}_1} \sigma_{12} = 5 * 0.262 = 1.31(s)$$

$$\tilde{i}_1 = \tilde{u}_1 / \tilde{r}_1 + K_1 \cdot e^{-\frac{t}{T_1}}$$

$$\tilde{i}_1(0) = \overbrace{\tilde{u}_1 / \tilde{r}_1}^{1000} + K_1 = 2000 \rightarrow K_1 = 1000$$

$$\tilde{i}_2 \bullet = -\left(\tilde{m} / \tilde{l}_2\right) K_1 \cdot e^{-\frac{t}{T_1}} + K_2 \Rightarrow$$

$$\tilde{i}_2(0) = -\left(\tilde{m} / \tilde{l}_2\right) K_1 + K_2 = 0$$

$$K_2 = (0.85 / 0.95) * 1000 = 894.7$$

$$\tilde{i}_2 = \left(\tilde{m} / \tilde{l}_2\right) K_1 * \left(1 - e^{-\frac{t}{T}}\right) = 894.7 \left(1 - e^{-\frac{t}{1.31}}\right)$$

Případ C

C. $S_3=1$,

$$\tilde{r}_1 \cdot \tilde{i}_1 + \tilde{l}_1 \tilde{i}_1^\bullet + \tilde{m}(\tilde{i}_2^\bullet + \tilde{i}_3^\bullet) = \tilde{u}_1$$

$$\tilde{r}_2 \cdot \tilde{i}_2 + \tilde{l}_2 \tilde{i}_2^\bullet + \tilde{m}(\tilde{i}_1^\bullet + \tilde{i}_3^\bullet) = 0$$

$$\tilde{l}_3 \tilde{i}_3^\bullet + \tilde{m}(\tilde{i}_2^\bullet + \tilde{i}_1^\bullet) = 0 \Rightarrow \tilde{i}_3^\bullet = -\tilde{m}(\tilde{i}_2^\bullet + \tilde{i}_1^\bullet) / \tilde{l}_3$$


$$\tilde{r}_1 \cdot \tilde{i}_1 + \overbrace{\left(\tilde{l}_1 - \tilde{m}^2 / \tilde{l}_3\right)}^{l'_1} \tilde{i}_1^\bullet + \overbrace{\tilde{m} \left(\frac{\tilde{l}_3 - \tilde{m}}{\tilde{l}_3}\right)}^{m'} \tilde{i}_2^\bullet = \tilde{u}_1$$

$$\tilde{r}_2 \cdot \tilde{i}_2 + \underbrace{\left(\tilde{l}_2 - \tilde{m}^2 / \tilde{l}_3\right)}_{l'_2} \tilde{i}_2^\bullet + \tilde{m} \left(\frac{\tilde{l}_3 - \tilde{m}}{\tilde{l}_3}\right) \tilde{i}_1^\bullet = 0$$

Případ C

⇒ Řešíme jako případ A, rozdíl je v hlavní reaktanci:

Analogické jako A

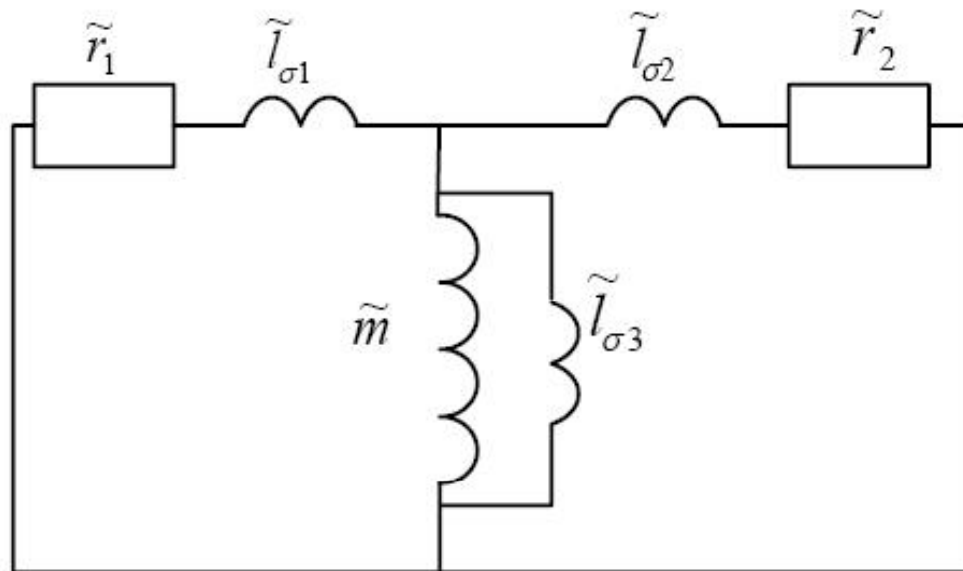

Případ D

D. Vliv rozptylu

$$\sigma_{12} \rightarrow 0 \Rightarrow T'' \rightarrow 0; \quad T' \rightarrow T_1 + T_2 = 5 + 1 = 6$$



$$i_{v1} = K_{11} \cdot e^{-\frac{t}{T'}}; \quad i_{v2} = K_{21} \cdot e^{-\frac{t}{T'}}$$

$$K_{11} = \frac{T_1}{T_1 + T_2} (i_{v10} + i_{v20}) = \frac{5}{6} (1000 + 0) = 833.334;;$$

$$K_{21} = \frac{T_2}{T_1 + T_2} (i_{v10} + i_{v20}) = \frac{1}{6} (1000) = 166.666$$

Případ D

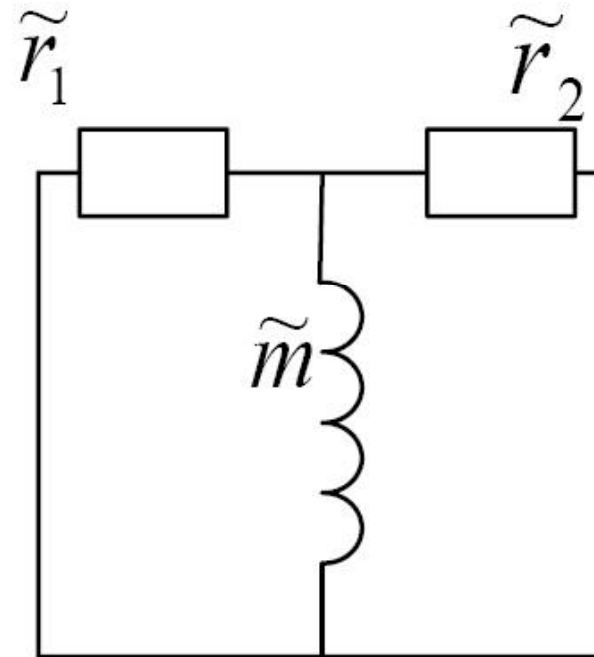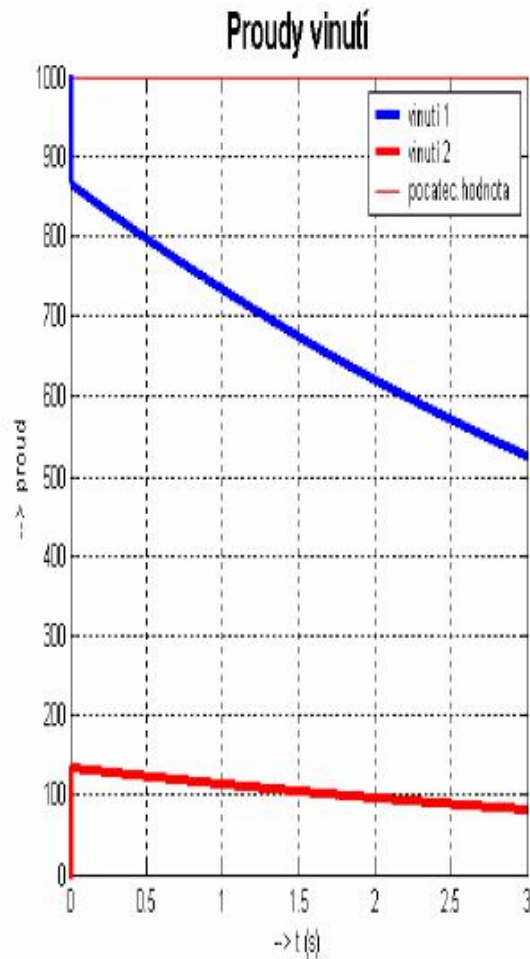závěr: $T'' \Leftrightarrow \sigma$, $T' \Leftrightarrow \text{společný tok } \psi_{12}$



Modální analýza synchr. stroje

⇒ Příklad:

Vypočtete poměrné parametry .

Parametry stroje: (Dukovany)

S_n	259	MVA	T_J	9.89	s
$\cos\varphi$	0.85	-			
U_n	15.75	kV			
x_d	1.926	p.u.			
x'_d	0.267	p.u.	T'_d	0.84	s
x''_d	0.199	p.u.	T''_d	0.03	s
x_q	1.36	p.u.			
x''_q	0.204	p.u.	T''_q	0.03	s
x_σ	0.166	p.u.	T_a	0.37	s

$$x_{ex} = 0.2(p.u)$$

Modální analýza synchr. stroje

Vstupy : $S_n, U_n, \cos \varphi, x_d, x'_d, x''_d, x_q, x''_q, x_\sigma, T_J$

$$Z_n = \frac{U_n^2}{S_n} = \frac{15.75^2}{259} =$$

$$x_{ad} = x_d - x_\sigma = 1.926 - 0.166 = 1.76 \quad ,$$

$$1) x_{aq} = x_q - x_\sigma = 1.836 - 0.166 = 1.67$$

$$2) x_f = x_{f\sigma} + x_{ad}; x'_d = x_\sigma + \left(\frac{1}{x_{ad}} + \frac{1}{x_{f\sigma}} \right)^{-1} \Rightarrow$$

$$x_{f\sigma} = \left(\frac{1}{x'_d - x_\sigma} - \frac{1}{x_{ad}} \right)^{-1} = \left(\frac{1}{0.267 - 0.166} - \frac{1}{1.76} \right)^{-1} = 0.107$$

$$x_f = x_{f\sigma} + x_{ad} = 0.107 + 1.76 = 1.867$$

Modální analýza synchr. stroje

$$3) \quad x_d'' = x_\sigma + \left(\frac{1}{x_{ad}} + \frac{1}{x_{f\sigma}} + \frac{1}{x_{D\sigma}} \right)^{-1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_{D\sigma} = \left(\frac{1}{x_d'' - x_\sigma} - \frac{1}{x_{ad}} - \frac{1}{x_{f\sigma}} \right)^{-1}$$

$$\Rightarrow x_{D\sigma} = \left(\frac{1}{0.199 - 0.166} - \frac{1}{1.76} - \frac{1}{0.107} \right)^{-1} = 0.049$$

$$4) \quad x_d'' = x_\sigma + \left(\frac{1}{x_{aq}} + \frac{1}{x_{Q\sigma}} \right)^{-1} \Rightarrow x_{Q\sigma} = \left(\frac{1}{x_d'' - x_\sigma} - \frac{1}{x_{aq}} \right)^{-1}$$


$$x_{Q\sigma} = \left(\frac{1}{0.204 - 0.166} - \frac{1}{1.67} \right)^{-1} = 0.039$$

$$x_Q = x_{Q\sigma} + x_{aq} = 0.039 + 1.67 = 1.709$$

Modální analýza synchr. stroje

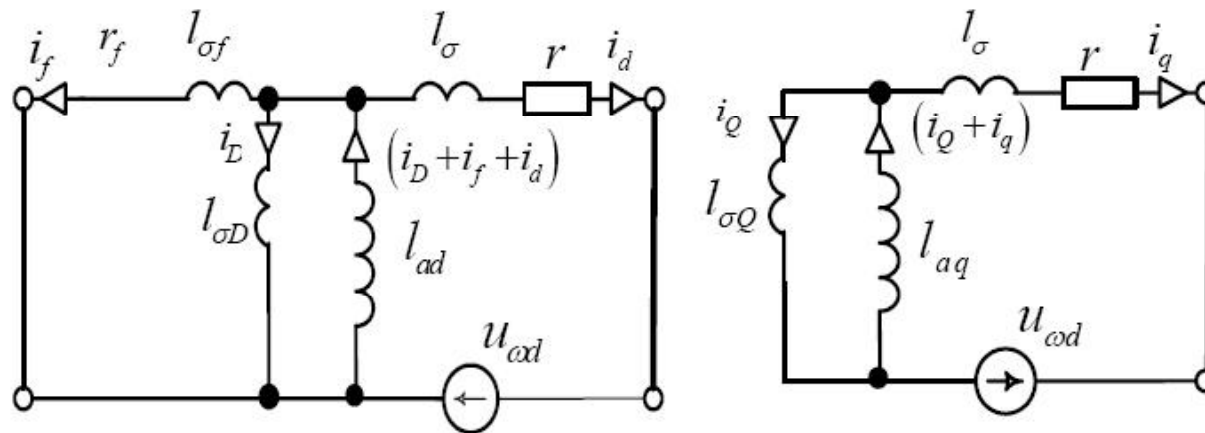5) časové konstanty statoru T_a, T'_d, T''_d, T''_q

$$u_{\omega d} = \omega \Psi_q = i_q x_q'' - e_d'', \quad u_{\omega q} = \omega \Psi_d = i_d x_d'' - e_q''$$



dif. rovnice volných proudů:

$$0 = -r \cdot i_{qv} - x_q'' \frac{di_{qv}}{dt} + x_d'' i_{dv}, \quad 0 = -r \cdot i_{dv} - x_d'' \frac{di_{dv}}{dt} - x_q'' i_{qv}$$

Modální analýza synchr. stroje

$$\begin{bmatrix} -\frac{r}{x_d''} - s & -\frac{x_q''}{x_d''} \\ \frac{x_d''}{x_q''} & -\frac{r}{x_q''} - s \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} i_{dv} \\ i_{qv} \end{bmatrix} = 0$$

charakteristické rovnice :

$$\left(\frac{r}{x_d''} + s \right) \left(\frac{r}{x_q''} + s \right) + 1 = 0 \Rightarrow$$


$$\Rightarrow s^2 + s \cdot r \left(\frac{1}{x_d''} + \frac{1}{x_q''} \right) + \frac{r^2}{x_d'' x_q''} + 1 = 0$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-r \left(\frac{1}{x_d''} + \frac{1}{x_q''} \right) \pm \sqrt{r^2 \left(\frac{1}{x_d''} + \frac{1}{x_q''} \right)^2 - 4 \left(1 + \frac{r^2}{x_d'' x_q''} \right)}}{2}$$

Modální analýza synchr. stroje


$$\lambda_{1,2} \doteq -\frac{r}{2 \cdot x_d'' x_q''} \pm j \Rightarrow T_a = \frac{2 \cdot x_d'' x_q''}{\omega \cdot r \cdot (x_d'' + x_q'')} \cdot \frac{1}{(x_d'' + x_q'')}$$

Časové konstanty rotoru

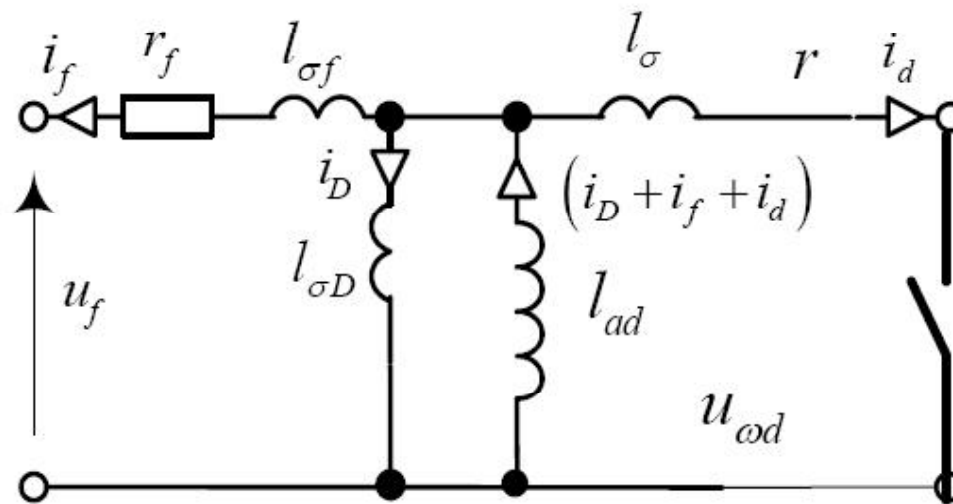

$$T_f = \frac{x_f}{\omega \cdot r_f} \quad , \quad T_D = \frac{x_D}{\omega \cdot r_D} \quad \text{časové konstanty pro stator naprázdno}$$

Modální analýza synchr. stroje

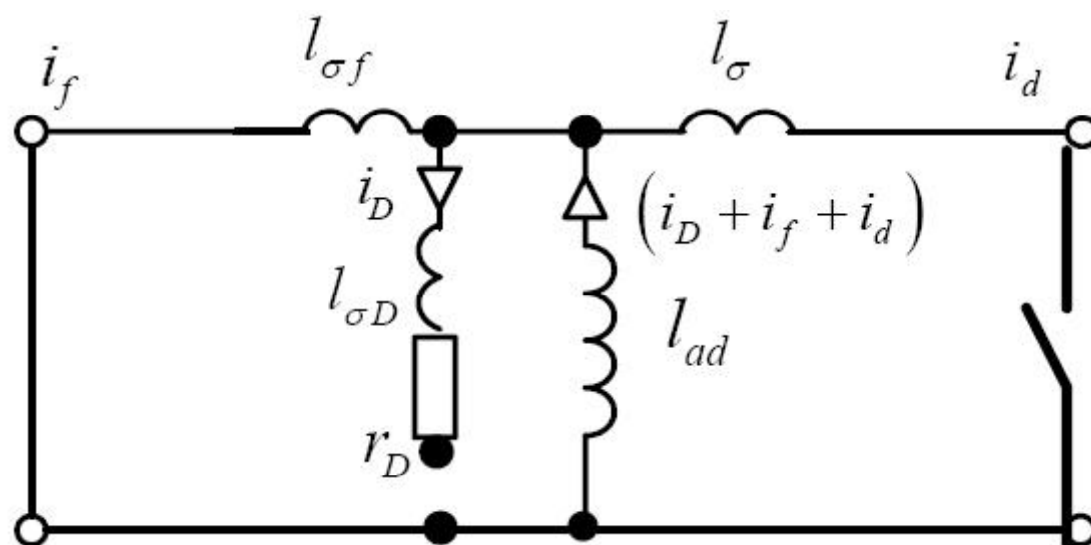

Modální analýza synchr. stroje

$$\sigma_{fD} = 1 - \frac{x_{ad}^2}{x_f x_D}$$

$$T'_{d0} + T''_{d0} = T_f + T_D$$

$$T'_{d0} \cdot T''_{d0} = \sigma_{fD} \cdot T_f \cdot T_D$$

kvadratická rovnice pro T'_{d0}, T''_{d0}

$$T'_f = \frac{x'_f}{\omega \cdot r_f}, \quad T'_D = \frac{x'_D}{\omega \cdot r_D} \quad \text{stator nakrátko}$$

$$x'_{ad} = x_{ad} \parallel x_\sigma \quad x'_f = x_{f\sigma} + x'_{ad} \quad x'_D = x_{D\sigma} + x'_{ad}$$

Modální analýza synchr. stroje

$$T'_f = \frac{x'_f}{\omega \cdot r_f} \quad , \quad T'_D = \frac{x'_D}{\omega \cdot r_D} \quad \text{stator nakrátko}$$

$$x'_{ad} = x_{ad} \parallel x_\sigma \quad x'_f = x_{f\sigma} + x'_{ad} \quad x'_D = x_{D\sigma} + x'_{ad}$$

$$\sigma'_{fD} = 1 - \frac{x'^2_{ad}}{x'_f x'_D}$$

$$T'_f + T'_D = T'_d + T''_d$$

$$\underbrace{T'_{fD} \cdot T'_f \cdot T'_D = T'_d \cdot T''_d}_{\text{kvadratická rovnice pro } T'_d, T''_d}$$

kvadratická rovnice pro T'_d, T''_d

Modální analýza synchr. stroje

$$r_f = \frac{x'_f}{\omega \cdot T'_f} \quad r_D = \frac{x'_D}{\omega \cdot T'_D} \quad r_Q = \frac{x'_Q}{\omega \cdot T'_Q - T''_q}$$

$$x'_Q = x_{\sigma Q} + \frac{x_{\sigma} \cdot x_{aq}}{x_{\sigma} + x_{aq}}$$

Přehled bázových hodnot.

$$L_{\mu d} = L_d - L_{\sigma}, \quad \psi_{\mu d} = L_{\mu d} I_b = kM_f \cdot I_{fb} = kM_D I_{Db}$$


$$L_{\mu q} = L_q - L_{\sigma}, \quad \psi_{\mu q} = L_{\mu q} I_b = kM_Q I_{Qb}$$

$$L_{\mu f} = L_f - L_{\sigma f}, \quad \psi_{\mu f} = L_{\mu f} I_{fb} = kM_f \cdot I_{fb} = M_R I_{Db}$$

$$L_{\mu Q} = L_Q - L_{\sigma Q}, \quad \psi_{\mu Q} = L_{\mu Q} I_{Qb} = kM_Q I_b$$

$$L_{\mu D} = L_D - L_{\sigma D}, \quad \psi_{\mu D} = L_{\mu D} I_{Db} = M_R \cdot I_{fb} = kM_D I_b$$

Modální analýza synchr. stroje

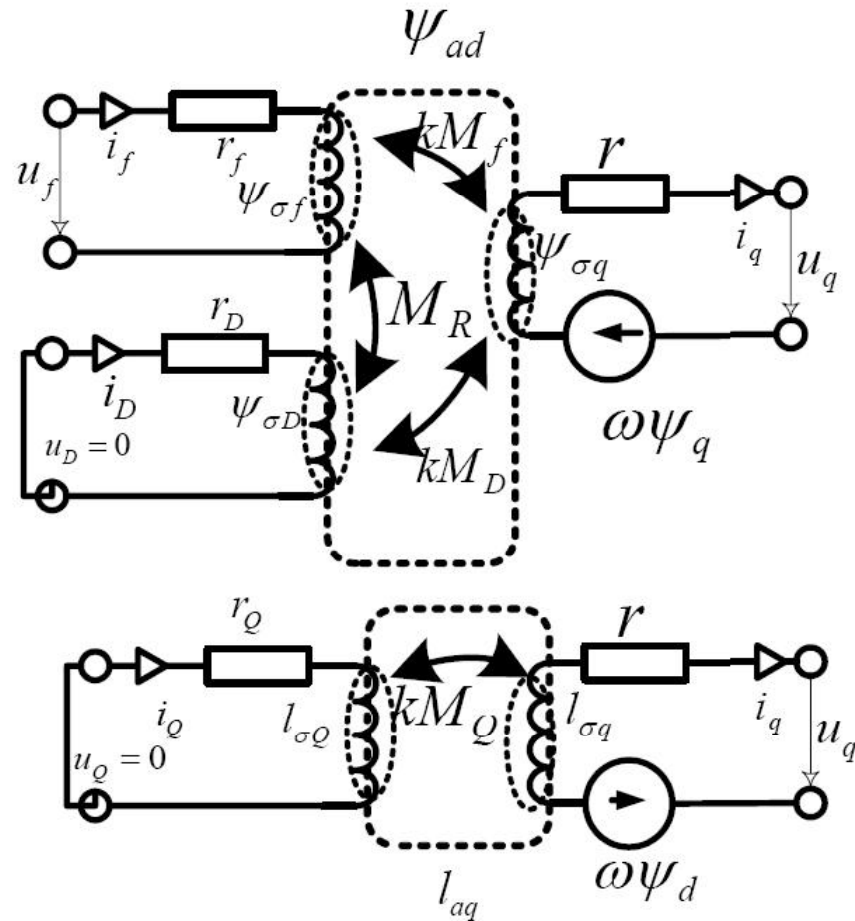

Modální analýza synchr. stroje

Rovnost magnetomotorických sil

$$L_{\mu d} I_b^2 = L_{\mu f} I_{fb}^2 = L_{\mu D} I_{Db}^2 = kM_f I_b I_{fb} = kM_D I_b I_{Db} = M_R I_{Db} I_{fb}$$

$$L_{\mu q} I_b^2 = L_{\mu Q} I_{Qb}^2 = kM_Q I_b I_{Qb}$$

Transformační převody

$$\varepsilon_f = \frac{U_{fb}}{U_b} = \frac{I_b}{I_{fb}} = \left(\frac{L_{\mu f}}{L_{\mu d}} \right)^{1/2} = \frac{kM_f}{L_{\mu d}} = \frac{L_{\mu f}}{kM_f} = \frac{M_R}{kM_D}$$

$$\varepsilon_D = \frac{U_{Db}}{U_b} = \frac{I_b}{I_{Db}} = \left(\frac{L_{\mu D}}{L_{\mu d}} \right)^{1/2} = \frac{kM_D}{L_{\mu d}} = \frac{L_{\mu D}}{kM_D} = \frac{M_R}{kM_f}$$

$$\varepsilon_Q = \frac{U_{Qb}}{U_b} = \frac{I_b}{I_{Qb}} = \left(\frac{L_{\mu Q}}{L_{\mu q}} \right)^{1/2} = \frac{kM_Q}{L_{\mu q}} = \frac{L_{\mu q}}{kM_Q}$$

Modální analýza synchr. stroje

Přepočet.

$$\begin{aligned}R_{fb} &= \varepsilon_f^2 R_b; & R_{Db} &= \varepsilon_D^2 R_b; & R_{Qb} &= \varepsilon_Q^2 R_b; \\L_{fb} &= \varepsilon_f^2 L_b; & L_{Db} &= \varepsilon_D^2 L_b; & L_{Qb} &= \varepsilon_Q^2 L_b; \\M_{fb} &= \varepsilon_f L_b, & M_{Db} &= \varepsilon_D L_b, & M_{Qb} &= \varepsilon_Q L_b, \\M_{Rb} &= \varepsilon_D \varepsilon_f L_b,\end{aligned}$$

Poměrné hodnoty

$$\tilde{r} = R/R_b;$$

$$\tilde{l}_d = \tilde{x}_d = L_d/L_b$$

$$\tilde{l}_q = \tilde{x}_q = L_q/L_b$$