


# Teorie elektrických ochran

*Elektrická ochrana* – zařízení kontrolující chod části energetického systému (G, T, V) = *chráněného objektu*, zajistit normální provoz


*Chráněný objekt* – fyzikální zařízení pro přenos el. energie, funkce charakterizovaná okamžitými hodnotami měřitelných fyzikálních veličin = *stavových veličin* (U, I, P, Q, f, T, F,...)

*Činnost ochrany* - získává informace o veličinách (PTP, PTN, čidla), zpracovává je a hodnotí meze normálního provozu a nepřípustných hodnot.

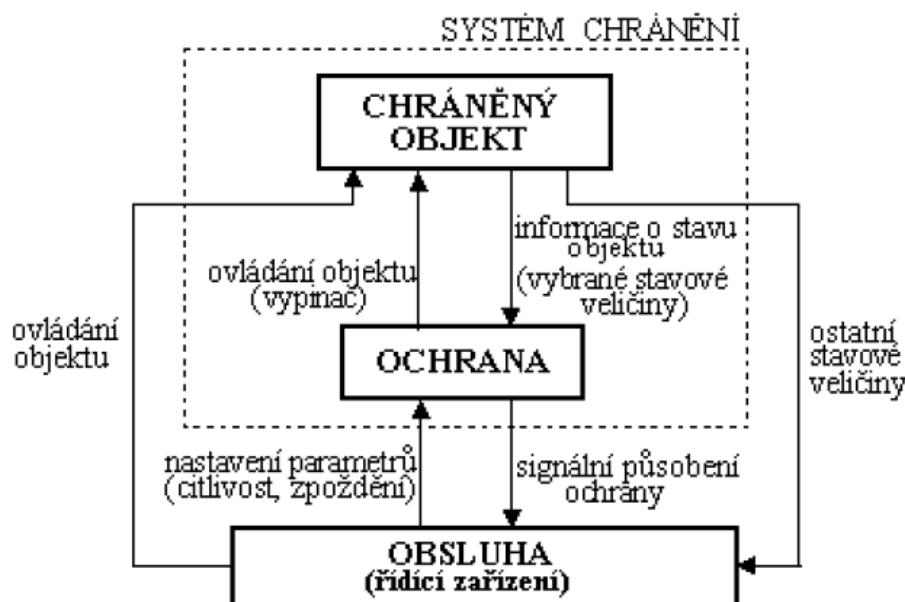Při poruchovém stavu chr. objektu dojde k odpojení chr. zařízení od zdrojů → zabránění havárii nebo omezení následků poruchy. Také vysílání signálu o působení pro obsluhu.


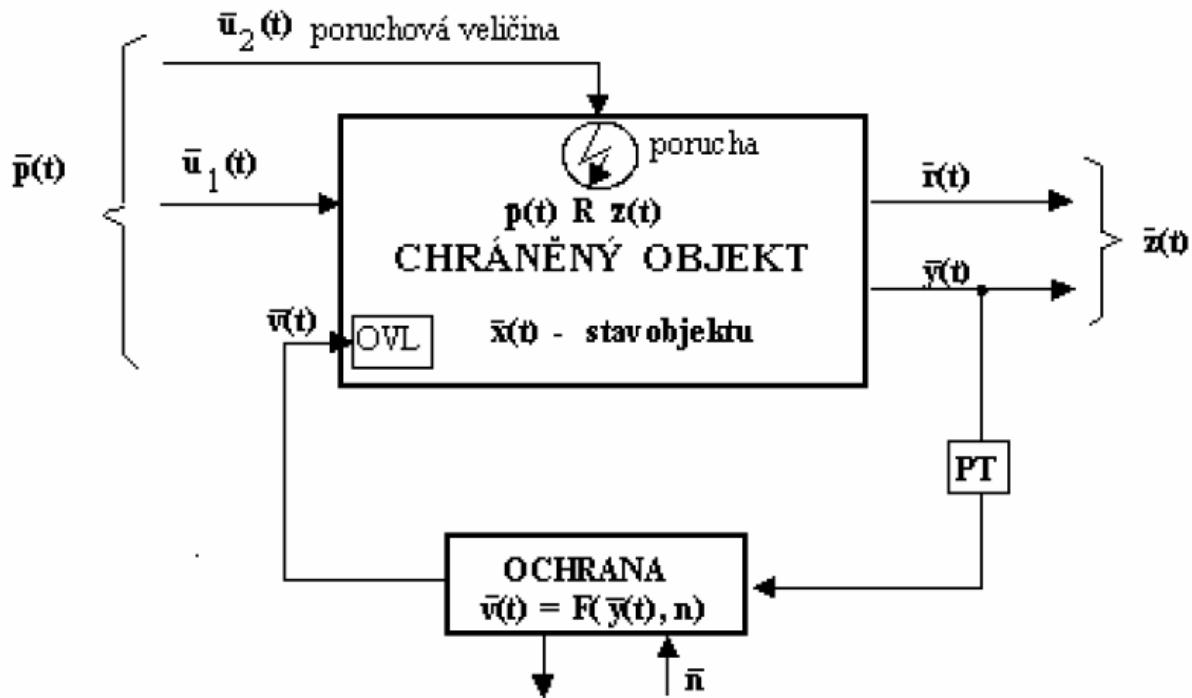
## Vztah mezi chr. objektem, ochranou a okolím



$x(t)$  – stav objektu

$p(t)$  – veličiny působení okolí na chr. objekt

$v(t)$  – ovládání objektu ochranou (vstup do ovládacího zařízení, působí na tok energie)

$u(t)$  – bez vlivu ochrany

$$\hat{p}(t) = \begin{vmatrix} \hat{v}(t) \\ \hat{u}(t) \end{vmatrix}$$

$z(t)$  – výstup chr. objektu

$y(t)$  – sledování ochranou = její vstup

$r(t)$  – nesledováno ochranou

$$\hat{z}(t) = \begin{vmatrix} \hat{y}(t) \\ \hat{r}(t) \end{vmatrix}$$

*Porucha* – fyzikální změna objektu (veličin), stav objektu mimo normální stav, nebezpečný

*Poruchová veličina* – způsobuje poruchu,  $u_2(t)$

*Výstupní veličiny*  $y(t)$  – velké hodnoty U, I → ochrany připojeny do sekundárních obvodů PTP, PTN se zpracovatelnou úrovní signálů

### Elektrické ochrany - pojmy

*Činnost ochrany* – vyhodnocování informací o stavu objektu  $x(t)$  a při poruše působení na objekt výstupem  $v(t)$ , tj. omezení následků poruchy nebo předcházení jím

*Vstup ochrany*  $y(t)$  – měřené výstupy chr. objektu

*Výstup ochrany*  $v(t)$  – působení ochrany na objekt

*Signál* – veličina hlásící činnost ochrany

*Algoritmus ochrany*  $F$  – popis funkce ochrany, vztah mezi vstupy a výstupy

*Charakteristika ochrany* – grafické znázornění algoritmu

*Rovnice ochrany* – matematický zápis algoritmu  
 $v(t) = F[y(t), n]$

*Parametry ochrany* – konstanty pro nastavení F

*Citlivost ochrany* – nejmenší velikost měřené veličiny (prvku  $y(t)$ ), při které ochrana působí

*Nařiditelnost ochrany* – rozsah všech možných citlivostí ochrany

*Rozlišovací schopnost ochrany* – schopnost rozeznat dva blízké stavy objektu (poruchový a bezporuchový), jejich minimální odchylka

*Přídržný poměr ochrany* – poměr vstupních stavových veličin při návratu do blokovací polohy a při náběhu ochrany do působící polohy

$$\frac{x_i(t)_{\text{návrat}}}{x_i(t)_{\text{náběá}}} < 1$$

*Doba působení ochrany*  $t_p$  – čas od vzniku poruchy do vyslání signálu na výstup ochrany

*Přetížitelnost ochrany* – max. hodnota vstupu ochrany neohrožující ochranu

*Spotřeba ochrany* – příkon potřebný pro provoz ochrany

*Primární ochrana* – pracuje bez přístrojových transformátorů

*Sekundární ochrana* – připojena do sekundárních obvodů PTP, PTN

*Prvek ochrany* – stavební díl (relé, TRF, elektromagnet, chip, procesor, konektor,...)

*Člen ochrany* – soubor prvků tvořící určitý funkční celek

*Základní ochrana* – základní vybavení objektu

*Záložní ochrana* – zpožděné působení oproti základní, příp. jiný algoritmus, pro vyšší bezpečnost

### Chráněný objekt

Chování objektu popsáno relací vstupních  $p(t)$  a výstupních  $z(t)$  veličin → pro správnou funkci ochran.

$$p(t) \rightarrow z(t)$$

### Matematické modely:

*Náhradní schéma* – přehledný grafický model, základní vazby

# Vektorová diferenciální rovnice – přesný popis dynamického chování objektu (soustava rovnic)

„stavová rovnice objektu“



$$\frac{d}{dt} x(t) = A(v) \cdot x(t) + B(v) \cdot u(t)$$

$A(v), B(v)$  – matice závislé na ovládání objektu

„výstupní rovnice objektu“

$$y(t) = C(v) \cdot x(t) + D(v) \cdot u(t)$$

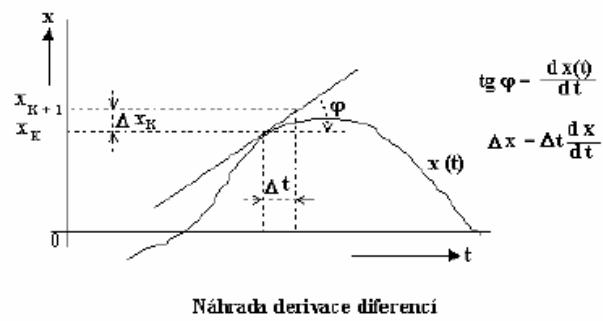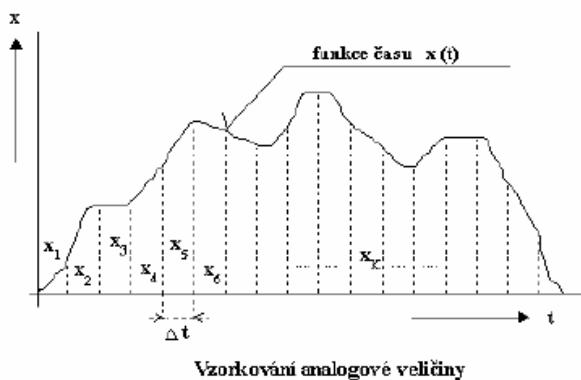Vektorová diferenční rovnice – diskretizace diferenciálních rovnic, náhrada derivací diferencemi, vzorkování v digitálních ochranách



$$\Delta x(t) = \Delta t \frac{d}{dt} x(t)$$

$$\Delta x_k = A(v) \cdot \Delta t \cdot x_k + B(v) \cdot \Delta t \cdot u_k$$

$$y_k = C(v) \cdot x_k + D(v) \cdot u_k$$


*Impedanční rovnice* – vztahy pro ustálený stav při 50 Hz, komplexní rovnice

$$\hat{U} = \bar{Z} \hat{I}$$

*Fázorový diagram* – grafický model stavových veličin, z komplexních rovnic

*Impedanční charakteristika* – grafické znázornění impedance objektu jako funkce nějaké proměnné

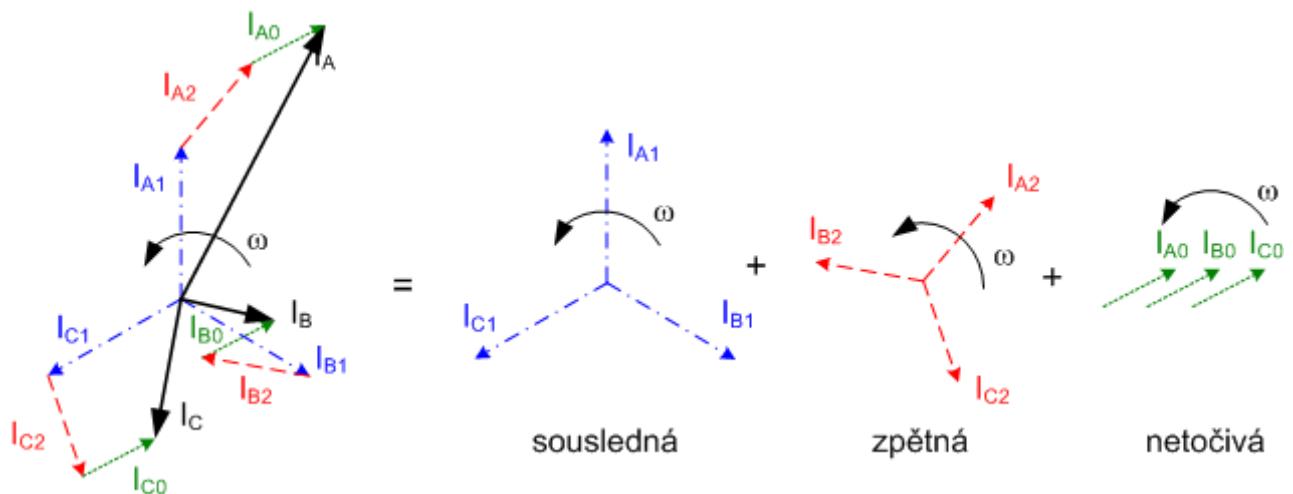*Souměrné složky* – sousledná, zpětná, netočivá



*Složky d,q,0* – podélná a příčná osa točivých elektrických strojů

$$\begin{pmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} i_d \\ i_q \\ i_0 \end{pmatrix} = D^{-1} \begin{pmatrix} i_A \\ i_B \\ i_C \end{pmatrix}$$

$$D = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & \sqrt{3} & 2 \\ -1 & -\sqrt{3} & 2 \end{pmatrix}$$

$$D^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & \sqrt{3} & -\sqrt{3} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$


## Poruchy objektu

Stavový prostor  $P$  (n-rozměrný vektorový)

$$\bar{x}(t) \in \bar{P}$$

$$\bar{P} \equiv \bar{P}_d \cup \bar{P}_z \cup \bar{h}_0$$

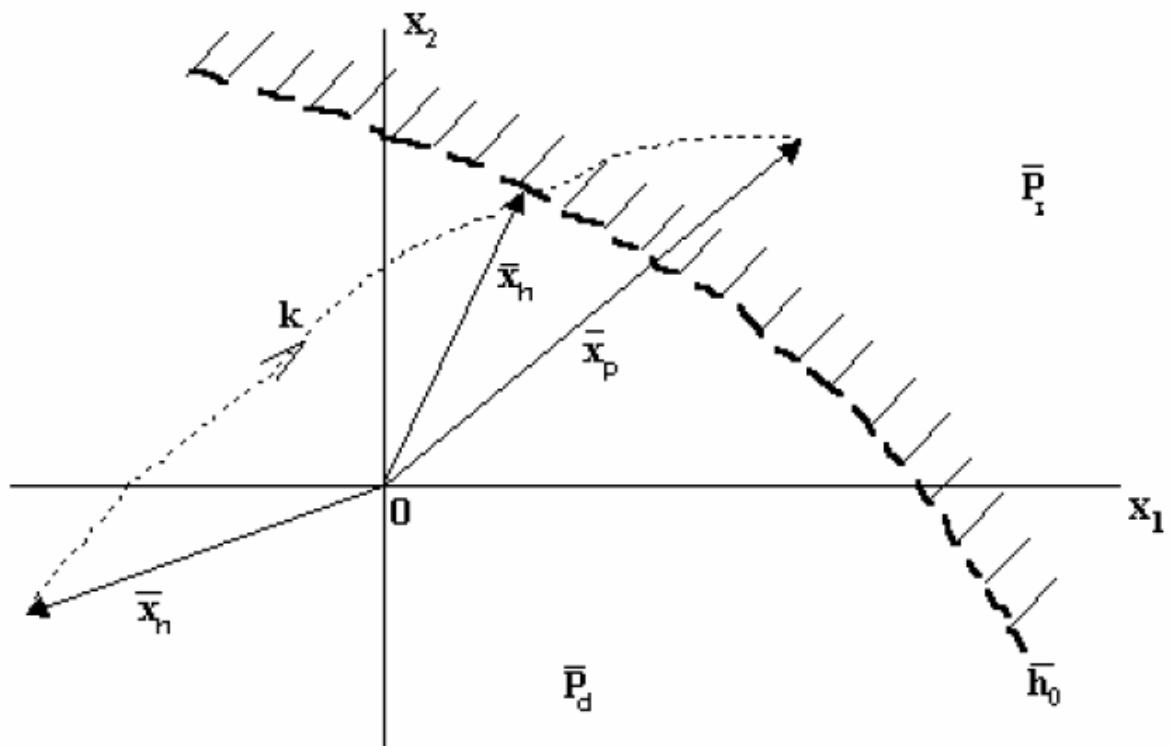Hranice  $\bar{h}_0$  - n-1 rozměrný prostor



Stavový prostor chráněného objektu

$\bar{P}_d$  - prostor dovolených stavů

$\bar{x}_h$  - jmenovitý stav objektu

$\bar{h}_0$  - charakteristika ochrany

$k$  - trajektorie soustavy

$\bar{P}$  - prostor zakázaných stavů  
(poruch)

$\bar{x}_p$  - stav odpovídající vzniku poruchy

$\bar{x}_p$  - poruchový stav

## Poruchové stavy

### *Zkrat*

- spojení fází, fáze a země
- → možné poškození elektrické, tepelné, mechanické, ztráta synchronismu

### *Přetížení*

- příliš vysoký proud (výkon) zařízením
- → poškození tepelné, mechanické

### *Přepětí*

- zvýšení napětí nad dovolenou mez
- → poškození a stárnutí izolací, přídavné ztráty, nebezpečí zkratu
- vlivy atmosférické, spínací, regulace napětí, kapacitní zátěž, vedení naprázdno

### *Podpětí*

- pokles napětí pod dovolenou mez
- proudové přetížení, regulace napětí

### *Snížení frekvence*

- přebytek spotřeby nad výrobou v ES
- → nesprávná funkce, vyšší magnetizační proudy a ztráty

## *Zvýšení frekvence*

- přebytek výroby nad spotřebou v ES
- → nesprávná funkce, mech. namáhání

## *Nesymetrické zatížení*

- jednofázové zatížení, trakce
- → zpětná složka proudu → přídavné ztráty v rotoru, ohřátí

## *Zemní spojení*

- 1 fáze se zemí u sítí s izolovaným uzlem
- pravděpodobnost následného zkratu

## *Zpětný tok výkonu*


- porucha turbíny → uzavření přívodu páry  
→ motorický chod

## *Ztráta buzení*

- pokles budicího proudu pod mez statické stability → asynchronní chod
- → přídavné vířivé ztráty
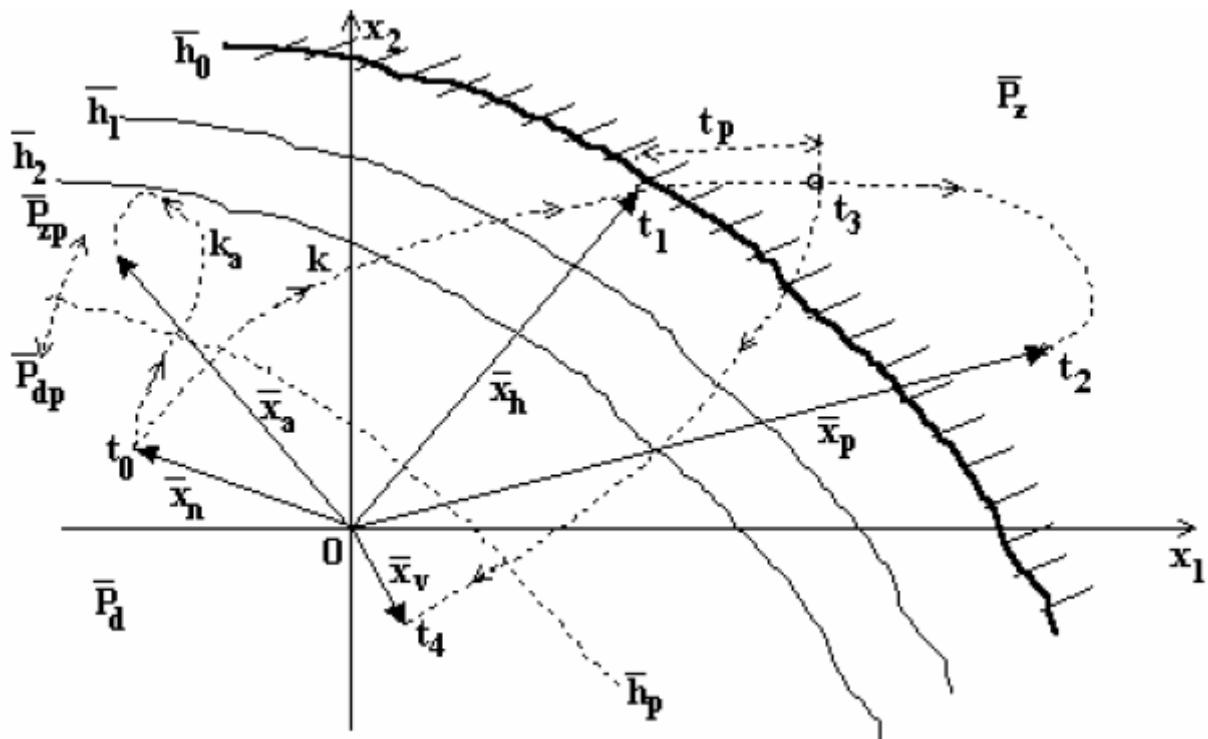
## Funkce ochran

Funkční princip = algoritmus ochrany určuje její chování vzhledem k chráněnému objektu.



Znázornění funkce ochrany ve stavovém prostoru

$k_a$  – trajektorie do nejmenovitého, ale bezpečného stavu

$k$  – trajektorie při vzniku poruchy

$t_p = t_3 - t_1$  : doba do vypnutí poruchy

$x_n$  – jmenovitý stav

$x_p$  – poruchový stav (bez působení ochrany)

$x_v$  – stav po vypnutí


## Charakteristiky a rovnice ochran

Char-ka ochrany popisuje hranici  $h_0$ .

Podle funkčního principu jsou sledovány jen některé stavové veličiny  $x(t)$ .


*Proudová ochrana*

$$F(i, t) = 0$$

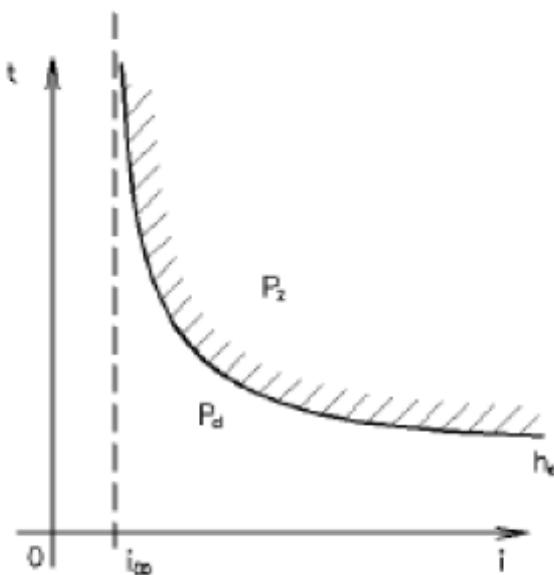

Napěťová ochrana

$$F(u, t) = 0$$

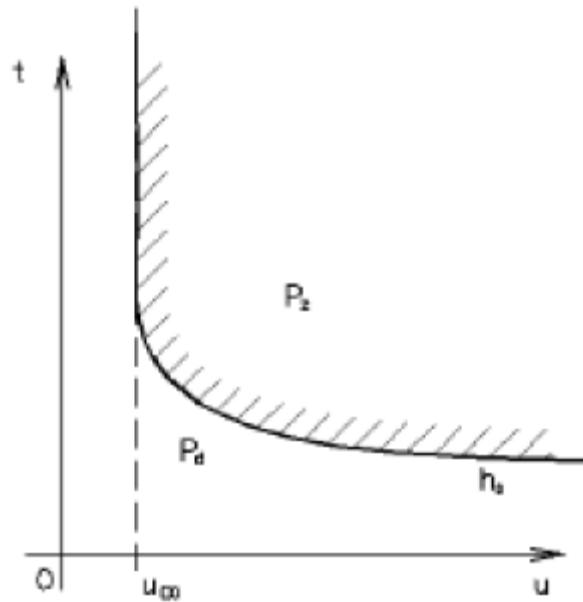


Distanční ochrana – měří impedanci zkratové


smyčky ( $\hat{u}_k = \hat{z} \cdot \hat{i}_k$ )

$$F(z) = 0$$


analogová ochrana

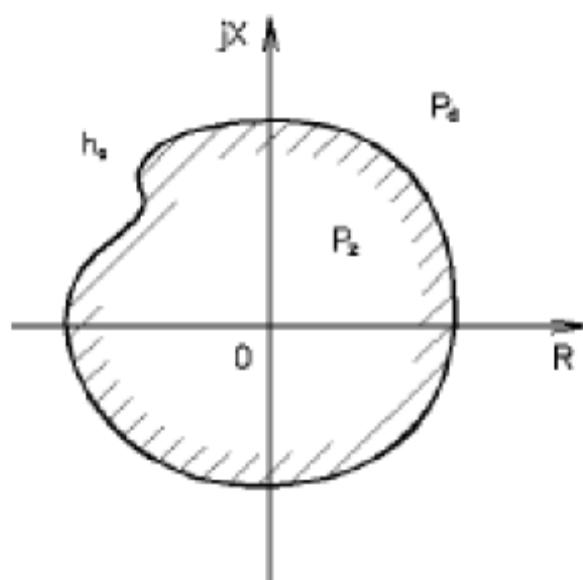

# digitální ochrana

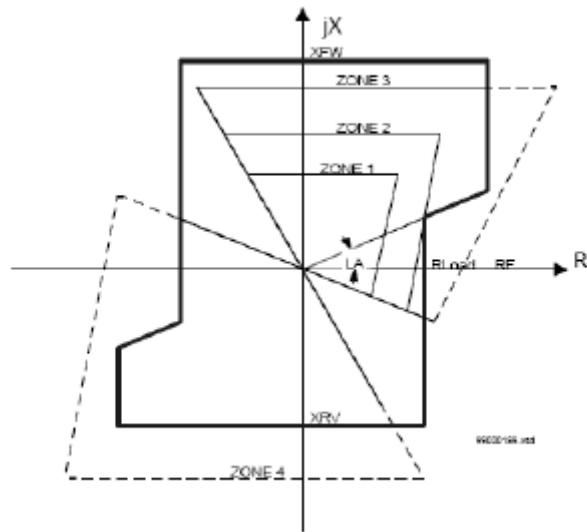

## princip zapojení

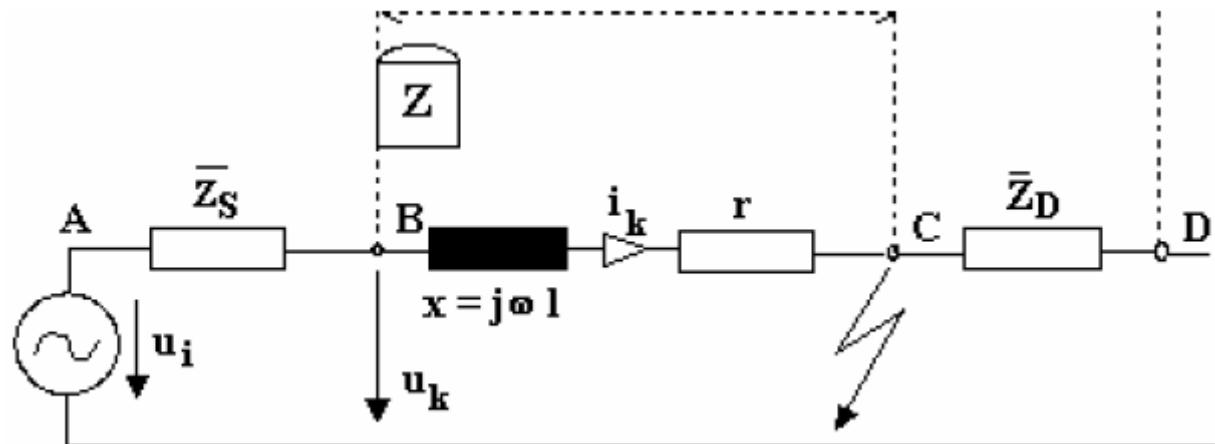

Rozdílová ochrana – měří rozdíl vstupního a výstupního proud chráněného objektu

$$F(i_a - i_b) = 0$$



*Srovnávací ochrana* – měří fázový úhel  $\varphi$  mezi vstupním a výstupním proudem

$$|\varphi| = |\arg i_a - \arg i_b| = \alpha$$


bez poruchy  $\arg(i_a, i_b) = 0$

při zkratu  $\arg(i_a, i_b) = \pi$

$\alpha$  – úhlová citlivost

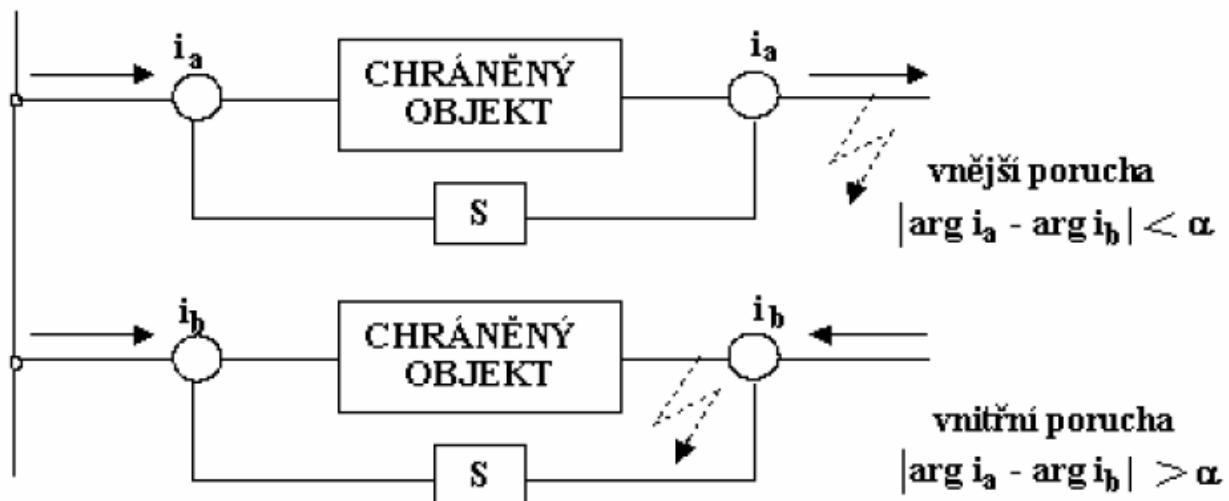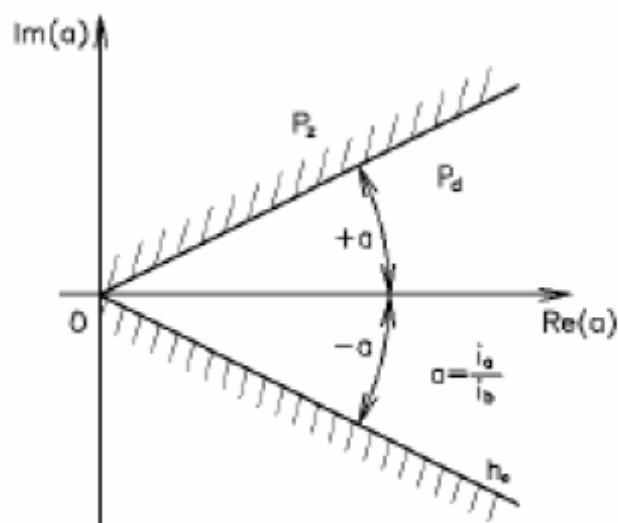


Princip srovnávací ochrany podélné

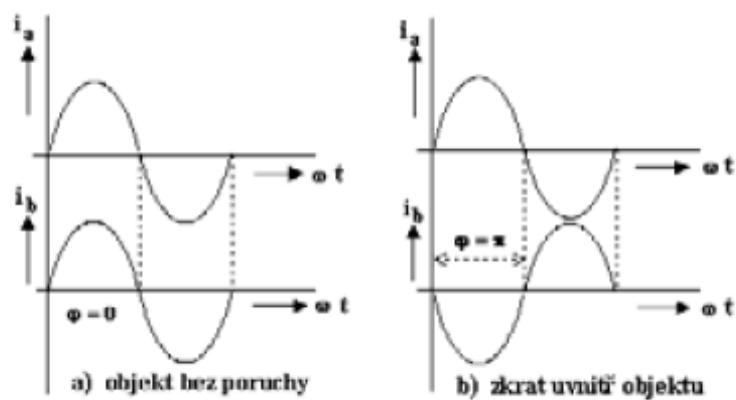

Fázový posun proudu chráněného objektu


## Wattová ochrana

$$p = p_0$$

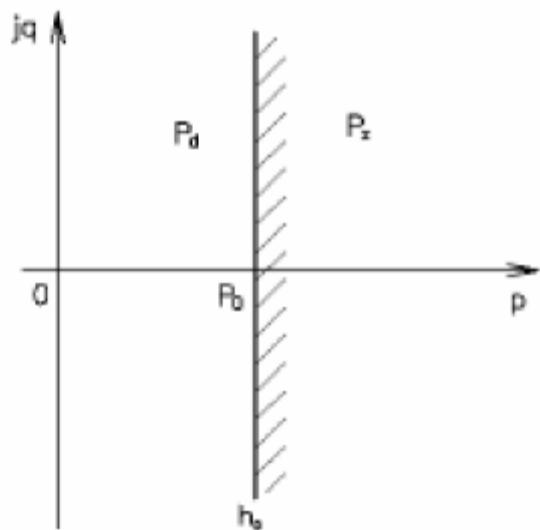


## Jalová ochrana

$$q = q_0$$

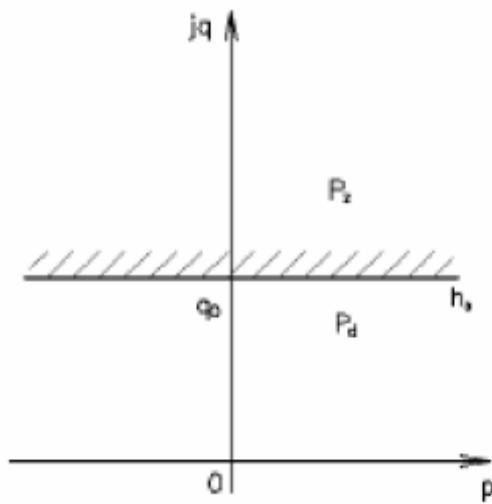

*Kmitočtová ochrana* – reaguje na napětí nebo proudy určitých frekvencí

$$u = g(f)$$

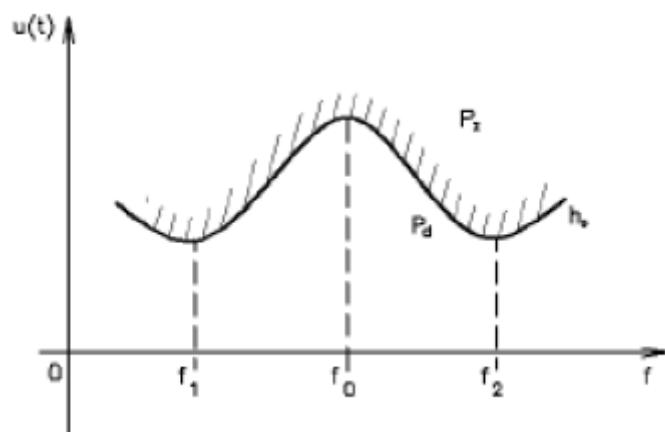


*Ochrana proti nesymetrii* – měří zpětnou složku proudu nebo napětí

$$i_2 = i_{20} \quad (u_2 = u_{20})$$
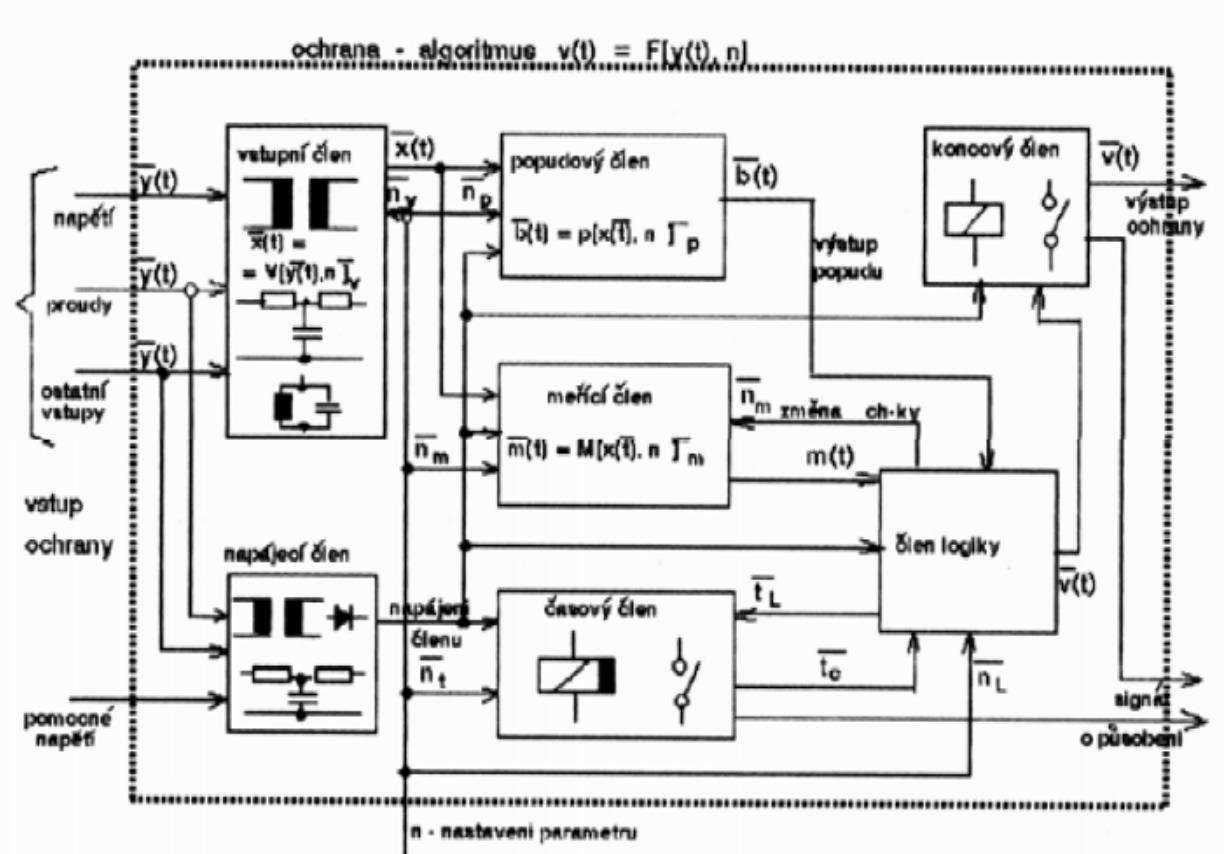
## Základní členy ochran

Ochrana může obsahovat jen některé členy. Algoritmus ochrany  $v(t) = F[y(t), n]$  složen z dílčích funkcí, které zajišťují jednotlivé členy.



### *Vstupní člen*

- převádí vstupní signály  $y(t)$  na zpracovatelný tvar a úroveň (bočníky, děliče, trafa, usměrňovače, A/D převodníky)
- ze vstupů zjišťuje stav objektu  $x(t)$   

$$x(t) = V[y(t), n_v]$$
- chrání vnitřní obvody proti rušení a chybám

- pozn.: jmenovité vstupní hodnoty ochran  
100 V, 5 A (1 A), měřicí členy x V, x mA

### *Popudový člen*

- na základě stavu objektu podává informaci členu logiky a měřicímu o vzniklé poruše v dosahu ochrany
- má podobnou konstrukci jako měřicí, ale je citlivější

$$b(t) = P[x(t), n_p]$$

$$b(t) = 0 \quad \text{pro} \quad x(t) \in P_{dp}$$

$$b(t) = 1 \quad \text{pro} \quad x(t) \in P_{zp}$$

### *Měřicí člen*

- rozhoduje o výskytu poruchy v objektu
- zajistí správné působení ochrany

$$m(t) = M[x(t), n_m]$$

$$m(t) = 0 \quad \text{pro} \quad x(t) \in P_d$$

$$m(t) = 1 \quad \text{pro} \quad x(t) \in P_z$$

- stupně ochrany – proměnlivá citlivost podle času (druhu poruchy)

### *Člen logiky*

- pracuje s booleovskými funkcemi

- zpracovává logický signál  $b(t)$   
z popudového členu
- určuje funkci měřicího členu  $n_m$
- podle  $m(t)$  určuje funkci koncového členu  
 $v(t)$
- zpracovává signál časového členu

$$\left| \begin{array}{c} v(t) \\ n_m \end{array} \right| = L[b(t), m(t), t, n_L]$$

### *Časový člen*

- prodlužuje dobu působení ochrany  $t_p$
- vstup i výstup do členu logiky
- důvody:
  - selektivita (výběrová schopnost) – později působí ochrana dále od poruchy nebo záložní
  - akumulace energie v chr. objektu – zpoždění pro stupňovitou char-ku
  - vyloučení chybného působení ochrany – přechodná porucha

### *Koncový člen*


- relé s výkonovými kontakty

- upravuje signál  $v(t)$  ze členu logiky pro předání ovládacím zařízením objektu (vysoká úroveň, odolný proti rušení)

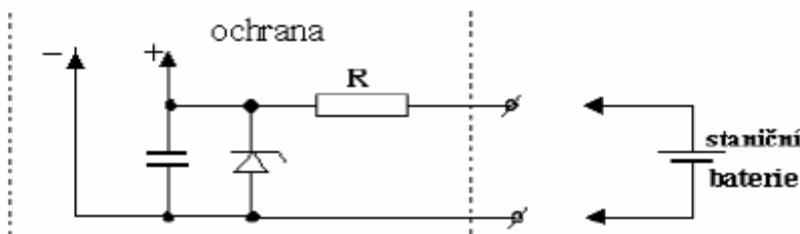
### *Napájecí člen*

způsoby:


- ochrany bez napájení
- přímo z akumulátorové baterie (nejčastější x údržba)
- ze střídavé sítě (málo)
- přes stabilizátor
- akumulátor v ochraně (proti rušení)
- galvanické oddělení přes soustavu střídač-usměrňovač (nejlepší proti rušení)
- z přístrojových transformátorů (bez baterie, na ústupu)



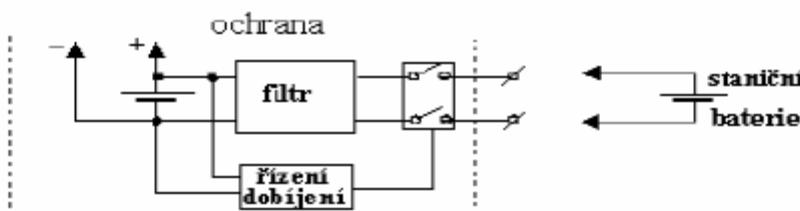
a) napájení ochrany ze staniční baterie přes stabilizátor



b) akumulátor je uvnitř ochrany

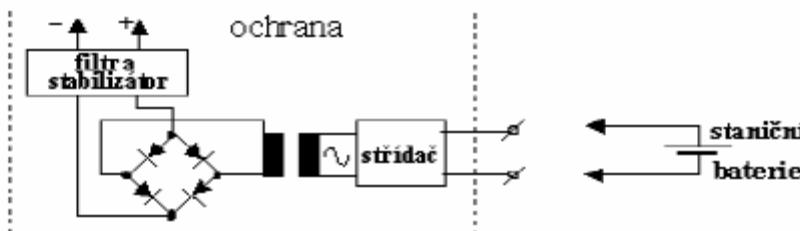

c) soustava střídač - usměrňovač

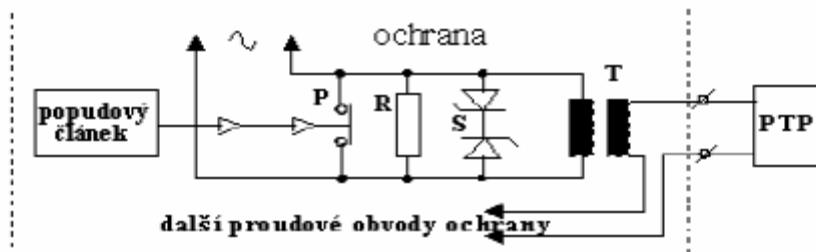

d) napájení ochrany z PTP

Zapojení napájecích členů ochran

## Rozdělení elektrických ochran

- a) podle typu chráněného objektu  
generátoru, motoru, transformátoru,  
přípojnic, vedení, kabelu, vypínače,...
- b) podle druhu poruchy  
zkratová, při přetížení, podpěťová,  
nadpěťová, pod-, nadkmitočtová, při

zemním spojení, při zpětném toku výkonu, při ztrátě buzení, při nesouměrnosti

- c) podle funkčního principu  
viz výše
- d) podle doby působení
  - mžiková – doba působení omezena jen zpracováním informací a reakcí ochrany, tj. působí „okamžitě“
  - závislá – doba působení funkcí měřené veličiny
  - časově nezávislá – konstantní doba působení (nastavitelná)
- e) podle konstrukce
  - elektromechanická – relé elmag., indukční, tepelné, eldynamické,...
  - tranzistorová – PV součásti (diody, tranzistory, integr. obvody)
  - digitální – diskrétní zpracování

### Požadavky na ochrany

#### a) *Rychlosť*

Dána dobou působení = doba ochrany + působení vypínače. Volba rychlosti závisí na typu poruchy (zkrat x přetížení).

*b) Selektivita*

Vypnutí co nejmenší části soustavy. Časovým, proudovým nebo místním odstupňováním.

*c) Citlivost a přesnost*

Minimální velikost měřené veličiny, na kterou ochrana reaguje, a její relativní chyba.

*d) Spolehlivost*

Schopnost působit při poruše a nepůsobit, není-li porucha. Vliv vnějších podmínek, mechanismu ochrany, údržba. Zálohování.

*e) Snadnost údržby a kontroly*